

case 1: m opposite

$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = a$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{a}$$


case 2: m same

$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = -a$$

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{a}$$

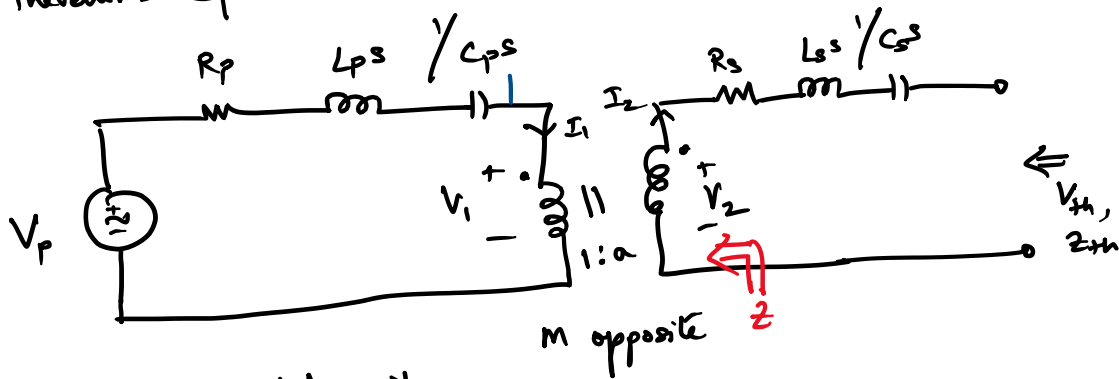→ Find Thevenin's equivalent across terminals



without coupled coils

$$V_{th} = 0$$

$$Z_{th} = R_s + sL_s + \frac{1}{Cs}$$

With coupled coils

$$I_2 = 0 \Rightarrow I_1 = 0 \Rightarrow V_1 = V_p \Rightarrow V_2 = aV_p$$

$$\Rightarrow V_{th} = aV_p$$

$$Z_{th} = \cancel{Z} + R_s + sL_s + \frac{1}{sC_s} = a^2(R_p + sL_p + \frac{1}{sC_p}) + R_s + sL_s + \frac{1}{sC_s}$$

Power across primary.

$$P_P = \operatorname{Re} \{ V_{1\text{rms}} I_{1\text{rms}}^* \}$$


$$= \operatorname{Re} \left\{ 33.33 \times \frac{1}{3} \right\} = 11.11 \text{ W}$$

(2)

Power across secondary


$$P_S = \operatorname{Re} \{ V_{2\text{rms}} I_{2\text{rms}}^* \}$$
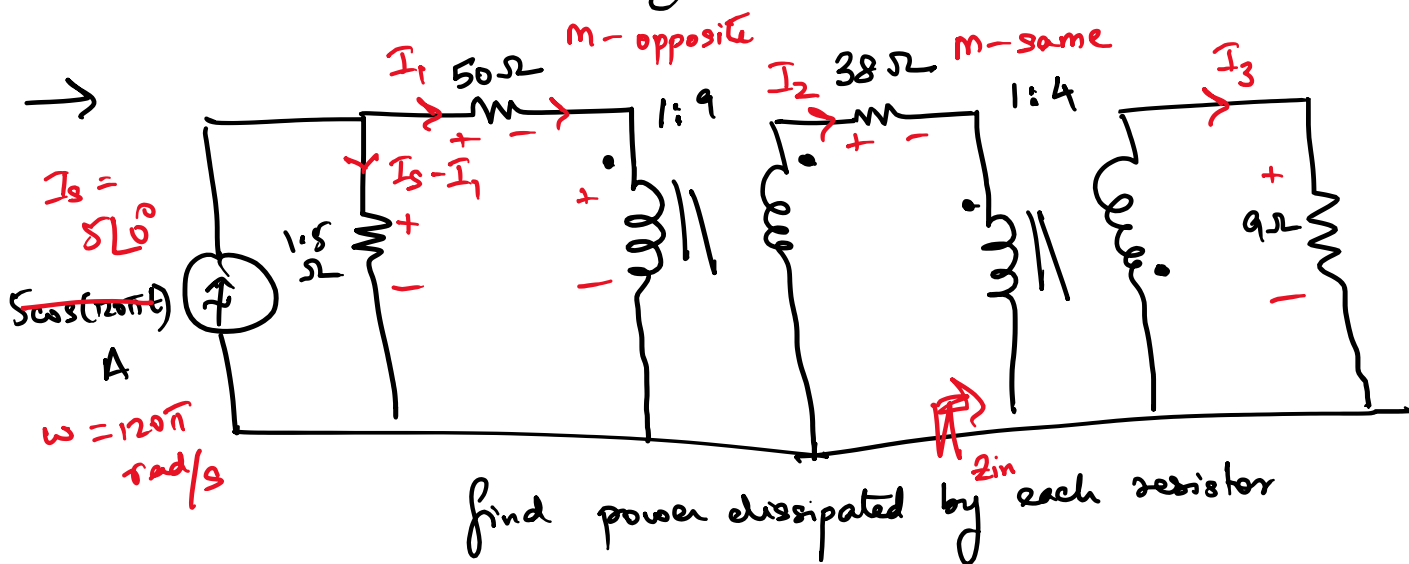
$$= \operatorname{Re} \left\{ 333.33 \times \frac{1}{30} \right\} = 11.11 \text{ W}$$



Stage 1 = Find Z_{in}


$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2} = \frac{9}{4^2} = \frac{9}{16} \Omega$$

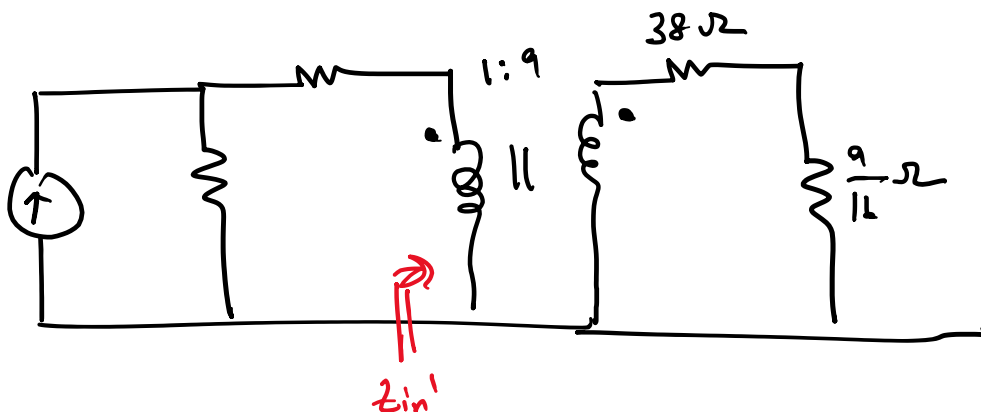

Stage 2

$$Z_{in}' = \frac{Z_L'}{a^2} = \frac{38 + \frac{9}{16}}{81}$$

3

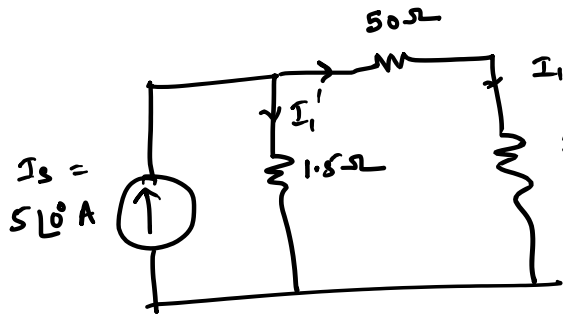

$$Z_{in}' = \left(\frac{38}{81} + \frac{1}{9 \times 16} \right) \Omega = 0.476 \Omega$$

$$I_1 = \frac{I_s \times 1.5}{1.5 + 50 + 0.476} = 0.14 \text{ A}$$

$$P_{50\Omega} = \frac{1}{2} I_1^2 \times R = \frac{1}{2} \times 0.14^2 \times 50 = 0.5205 \text{ W}$$

$$I_1' = I_s - I_1 = 5 - 0.14 = 4.86 \text{ A}$$

$$P_{1.5\Omega} = \frac{1}{2} \times 4.86^2 \times 1.5 = 17.6834 \text{ W}$$

$$\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{a} = \frac{1}{9} \Rightarrow I_2 = \frac{0.14}{9} = 0.016 \text{ A}$$

$$P_{38\Omega} = \frac{1}{2} \times \frac{(0.14)^2}{81} \times 38 = 0.0049 \text{ W}$$

$$\frac{I_3}{I_2} = -\frac{1}{a} = -\frac{1}{4} \Rightarrow I_3 = -\frac{1}{4} \times \frac{0.14}{9} = -0.0040 \text{ A}$$

$$P_{9\Omega} = \frac{1}{2} I_3^2 \times 9 = \frac{1}{2} \times (-0.0049)^2 \times 9 = 7.23 \times 10^{-5} \text{ W}$$