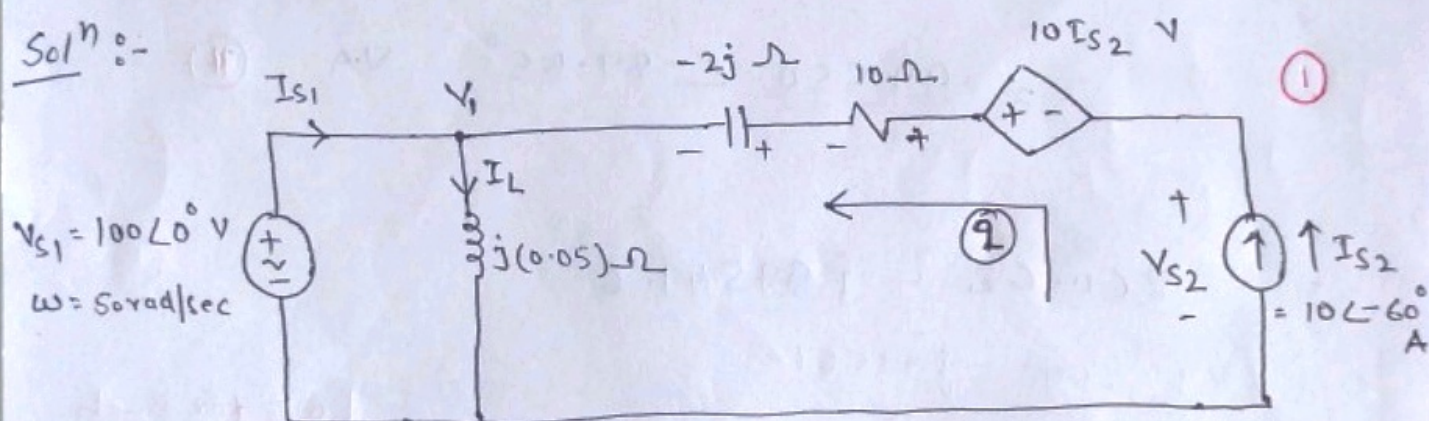


$$v_{s1}(t) = 100 \cos(50t) \text{ V}$$

$$i_{s2}(t) = 10 \sin(50t + 30^\circ) \text{ A (OR)} 10 \cos(50t - 60^\circ) \text{ A}$$

Solⁿ :-



$$V_1 = V_{s1} \text{ [Voltage Across parallel Branch]}$$

(a) Current through inductor:-

$$I_L = \frac{V_{s1}}{j(0.05)} = \frac{100 \angle 0^\circ}{j(0.05)}$$

$$I_L = 2000 \angle -90^\circ \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_L(t) = 2000 \cos(50t - 90^\circ) \text{ A} \quad \text{①}$$

[0.5: units
0.5: correct
Ans.]

$$= 2000 \sin(50t) \text{ A}$$

(b) Power Calculation due to voltage source $v_{s1}(t)$:-

by applying KCL at Node V_1 :

$$I_{s1} + I_{s2} = I_L$$

$$I_{S1} = I_L - I_{S2}$$

$$= 2000 \angle -90^\circ - 10 \angle -60^\circ$$

$$I_{S1} = 1991 \angle 89.85^\circ \quad \text{A} \quad (1)$$

Complex power:- $S = \frac{1}{2} V_{S1} I_{S1}^*$

~~$$= \frac{1}{2} (100 \angle 0^\circ) (2000 \angle -90^\circ)$$~~

$$= \frac{1}{2} (100 \angle 0^\circ) (1991 \angle -89.85^\circ)$$

$$= 99550 \angle -89.85^\circ \quad \text{VA} \quad (1)$$

$$= 260.62 - j 99549.6$$

$$250 - j 99567.$$

$$\langle P_{avg} \rangle = 260.62 \text{ Watts.}$$

$(\frac{1}{2})$ [0.5 for each source]

$$\langle \text{Reactive Power} \rangle = -99549.6 \quad \text{VAR} \quad (\frac{1}{2})$$

(c) Power factor = $\cos(\theta - \phi)$

$$= \cos(0 - 89.85^\circ)$$

$$= 0.002 \text{ lagging} \quad [\theta < \phi]$$

(1)

(1)

Power Calculation due to current source I_{S2} :-

By Applying KVL in Loop (2) :-

$$V_{S2} + 10 I_{S2} - 10 I_{S2} + 2j I_{S2} - 100 \angle 0^\circ = 0$$

$$\begin{aligned} V_{S2} &= 100 \angle 0^\circ - 2j I_{S2} \\ &= 100 \angle 0^\circ - 2j (10 \angle -60^\circ) \end{aligned}$$

$$V_{S2} = 83.28 \angle -6.89^\circ \text{ volt} \quad (1)$$

Complex power :- $S = \frac{1}{2} V I^*$

$$= \frac{1}{2} (83.28 \angle -6.89^\circ) (10 \angle +60^\circ)$$

$$= 416.4 \angle 53.11 \text{ VA} \quad (1)$$

$$= 249.95 + j 333.03$$

$$<P_{avg}> = 249.95 \text{ Watts} \quad (1/2)$$

$$P_{reactive} = 333.03 \text{ VAR} \quad (1/2)$$

$$(c) \text{ Power factor} = \cos(\theta - \phi)$$

$$= \cos(-6.89 - (-60^\circ))$$

$$= 0.6 \text{ leading } [\theta > \phi] \quad (1)$$