
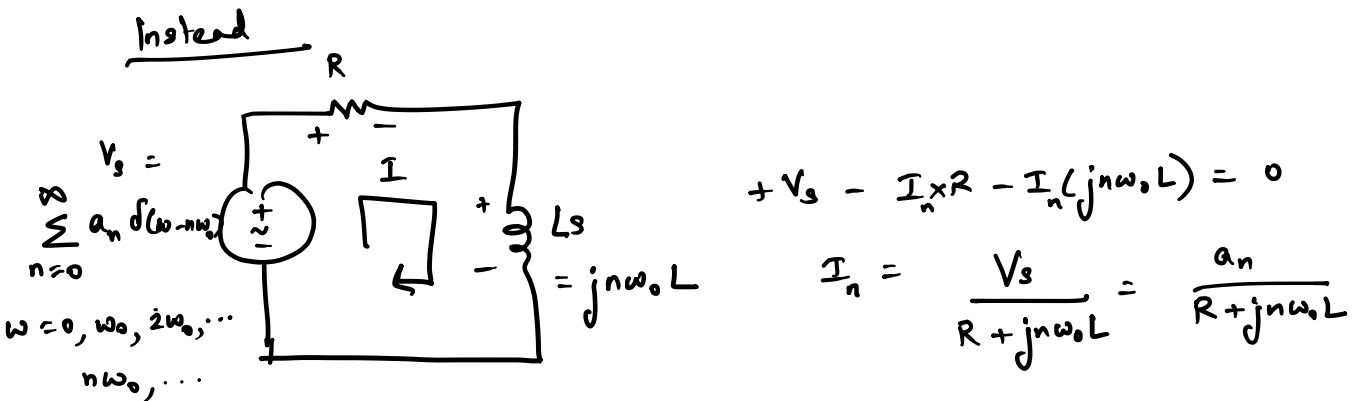


# Fourier Circuit Analysis

## Review

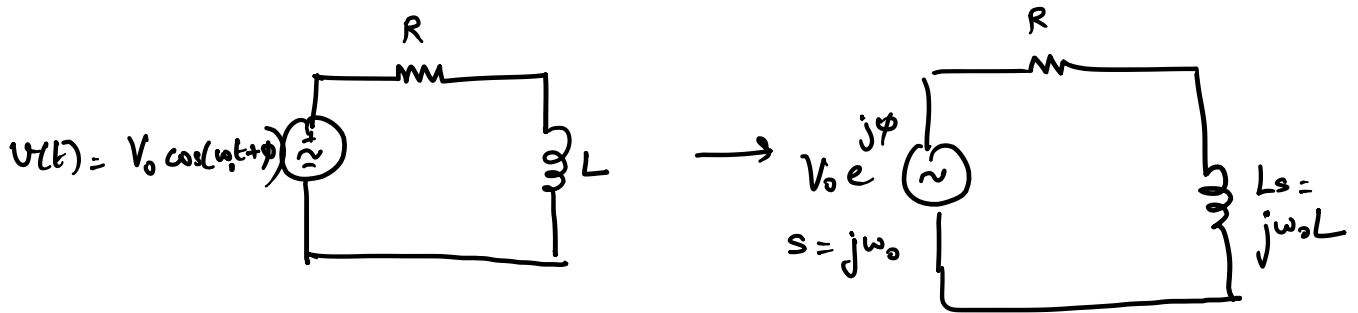

$$I = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{a_n}{R + jn\omega_0 L} \delta(\omega - n\omega_0)$$

## Review

### Source

### Frequency Domain

### ckt

①  $v(t) = V_0$

$V(s) = V_0$   
 $s = 0$

$R \rightarrow R$   
 $L \rightarrow L_s \rightarrow \text{short}$   
 $C \rightarrow \frac{1}{sC} \rightarrow \text{open}$

②  $v(t) = V_0 \cos(\omega_0 t + \phi)$

$V(s) = V_0 \angle \phi$   
 $s = j\omega_0$

$R \rightarrow R$   
 $L \rightarrow j\omega_0 L$   
 $C \rightarrow \frac{1}{j\omega_0 C}$

③  $v(t) = V_0 e^{-\sigma t} \cos(\omega_0 t + \phi)$

$V(s) = V_0 \angle \phi$   
 $s = -\sigma + j\omega_0$

$R \rightarrow R$   
 $L \rightarrow sL$   
 $C \rightarrow \frac{1}{sC}$

$$(4) \quad v(t) = V_0 e^{-\sigma t}$$

$$V(s) = V_0$$

$$s = -\sigma$$

$$R \rightarrow R$$

$$L \rightarrow L$$

$$C \rightarrow \frac{1}{sC}$$

(2)

$$(5) \quad v(t) = f(t) u(t) \quad V(s) \text{ using LT}$$

$$R \rightarrow R$$

$$L \rightarrow L$$

$$C \rightarrow \frac{1}{sC}$$

} functions

$$(6) \quad v(t) \text{ is periodic function with time period } T, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$V(s) \text{ using Fourier Series}$$

$$R \rightarrow R$$

$$L \rightarrow jn\omega_0 L$$

$$C \rightarrow \frac{1}{jn\omega_0 C}$$

} n is an integer from 0 to  $\infty$

### Steps

1. Find time period  $T$  +  $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$  rad/s
2. Determine if function is odd or even

$$f(-t) = f(t) \quad (\text{even function})$$

$$f(-t) = -f(t) \quad (\text{odd function})$$