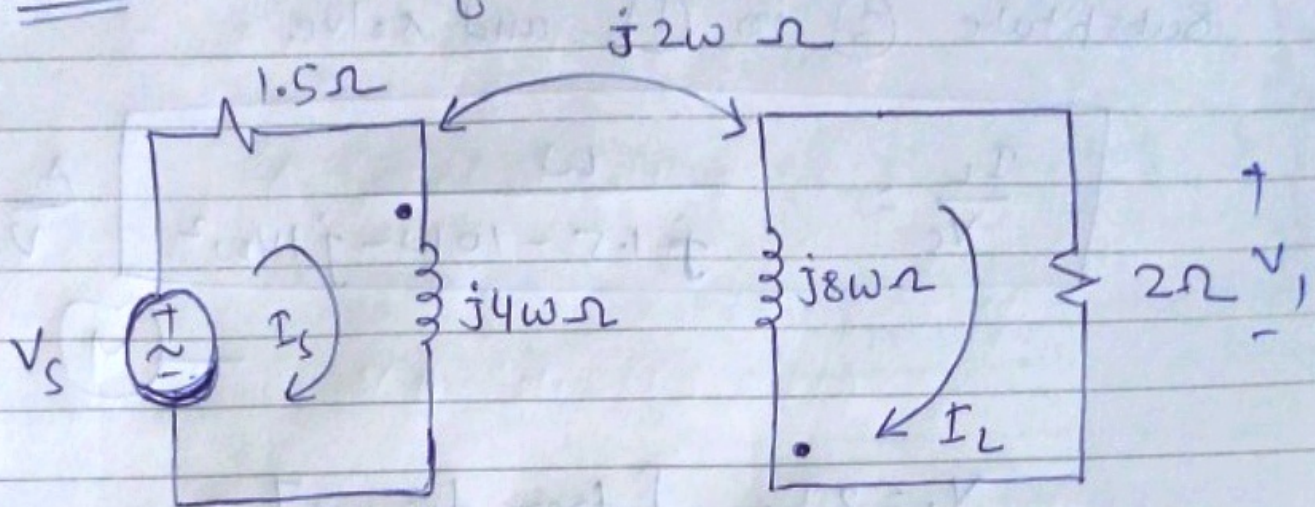


Tutorial 8

Q 4

Phasor form:-



$M = \text{same}$

Loop (1)

$$V_s = 1.5 I_s + j4\omega L I_s + j2\omega L I_L$$

$$= I_s (1.5 + j4\omega L) + I_L (j2\omega L) \quad \text{--- (1)}$$

Loop (2)

$$2 I_L + j8\omega L I_L + j2\omega L I_s = 0 \quad \text{--- (2)}$$

solve for I_s

$$I_s = \frac{-I_L (2 + j8\omega L)}{j2\omega L}$$

$$I_s = I_L \left(\frac{j}{\omega} - 4 \right) \quad \text{--- (3)}$$

Substitute (3) in (1) and solve

$$\boxed{\frac{I_L}{V_s} = \frac{\omega}{j 1.5 - 10\omega - j 14\omega^2}} \quad \frac{A}{V} \quad \text{--- (4)}$$

$$V_1 = 2I_L \quad [\text{from figure}]$$


$$I_1 = \frac{V_1}{2}$$

put in eqn (4)

$$\boxed{\frac{V_1}{V_s} = \frac{(10\omega + 2 \cdot 2\omega)}{j 1.5 - 10\omega - j 14\omega^2}} \quad \frac{A}{V}$$

Solⁿ
5

Phasor form.

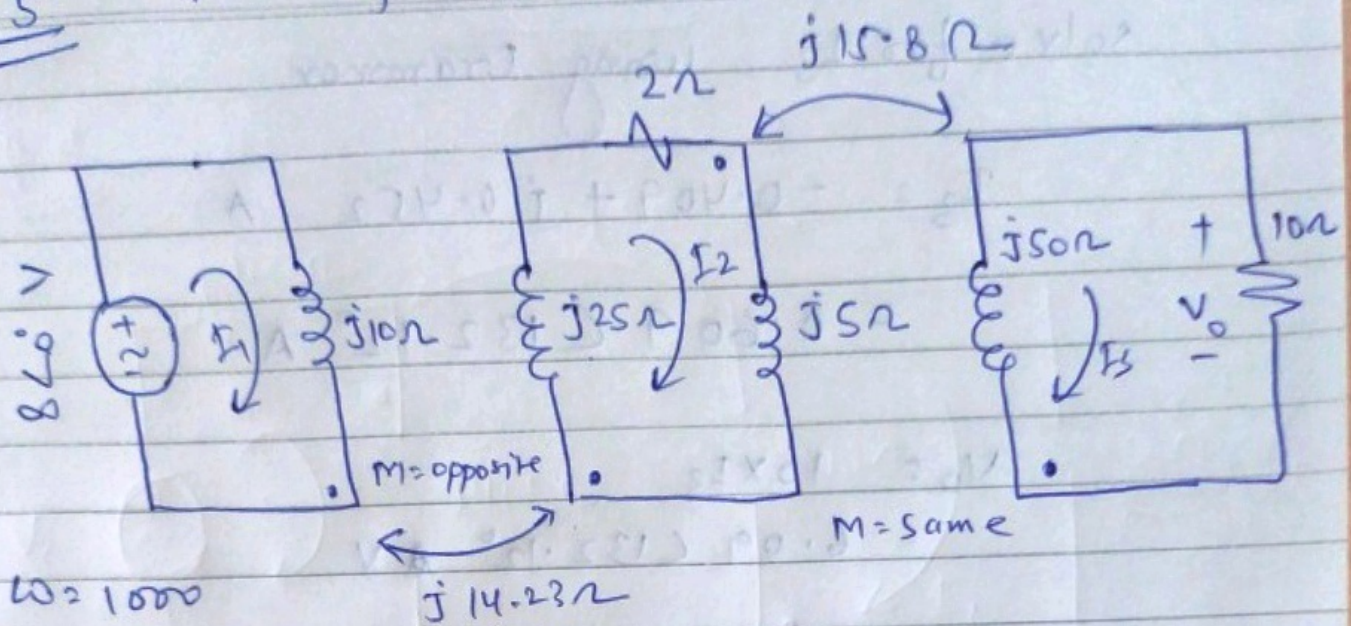

$$V_o = 10 I_3 \quad \text{--- (1)}$$

Loop (1)

$$8\angle 0^\circ = j10 I_1 - j14.23 I_2$$

$$j10 I_1 - j14.23 I_2 - 0 I_3 = 8 \quad \text{--- (1)}$$

Loop (2)

$$I_1(-j14.23) + I_2(2 + j30) + I_3(j15.8) \quad \text{--- (2)}$$

Loop (3)

$$0 I_1 + j15.8 I_2 + (10 + j50) I_3 \quad \text{--- (3)}$$

Solve for I_3 using Cramer

$$I_3 = -0.409 + j 0.452 \text{ A}$$

$$= 0.609 \angle 132.12^\circ \text{ A}$$

$$V_o = 10 \times I_3$$

$$= 6.09 \angle 132.12^\circ \text{ V}$$

$$v_o(t) = 6.09 \cos(1000t + 132.12^\circ) \text{ V}$$