

$$L = 1 \text{ mH} = 10^{-3} \text{ H}$$

$$X_L = j\omega L = j \times 200 \times 10^{-3} = 0.2j\Omega$$

$$C = 10 \text{ mF} = 10 \times 10^{-3} \text{ F}$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j \times 200 \times 10^{-2}} = -j/2\Omega$$

$$V_{S1}(t) = 100 \cos(200t + 60^\circ) \text{ V} \equiv 100 \angle 60^\circ \text{ V}$$

$$i_{S2}(t) = 10 \sin(200t) \text{ A} \equiv 10 \angle -90^\circ \text{ A}$$

(i)  $I_R = \frac{V_{S1}}{R} = \frac{100 \angle 60^\circ}{10} = 10 \angle 60^\circ \text{ A}$

in time domain:-

$$i_R(t) = 10 \cos(200t + 60^\circ) \text{ A}$$

(ii) Complex power due to two independent sources

At node  $V_1$ :-

$$= 10 \angle -90^\circ + I_{S1} = \frac{V_1}{0.2j} + \frac{V_1}{10} + 1000 \angle 60^\circ$$

$$= 10 \angle -90^\circ + I_{S1} = \frac{100 \angle 60^\circ}{0.2 \angle 90^\circ} + \frac{100 \angle 60^\circ}{10} + 1000 \angle 60^\circ$$

$$I_{S1} = 500 \angle -30^\circ + 10 \angle 60^\circ + 1000 \angle 60^\circ - 10 \angle -90^\circ$$

$$= 433.01 - j250 + 5 + j8.66 + 500 + j866.02 + j10$$

$$= 938.01 + j634.68 \text{ A}$$

$$\begin{aligned} \text{magnitude} &= \sqrt{(938.01)^2 + (634.68)^2} \\ &= \sqrt{879862.76 + 402818.70} \\ &= \sqrt{1282681.46} \\ &= 1132.55 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{angle} &= \tan^{-1} \left( \frac{634.68}{938.01} \right) \\ &= \tan^{-1} (0.6766) = 34.08 \\ &= 1132.55 \angle 34.08 \text{ A} \quad (1) \end{aligned}$$


= Complex power due to voltage source:-

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{2} \times V_{S1} \times I_{S1}^* \\ &= \frac{1}{2} \times 100 \angle 60^\circ \times 1132.55 \angle -34.08 \\ &= 56,627.5 \angle 25.92 \text{ VA} \\ &= 50931.07 + j24752.77 \text{ VA} \quad (1) \end{aligned}$$

Time average power = 50931.07 watts 0.5

Reactive power = 24752.77 VAR 0.5

power due to current source:-

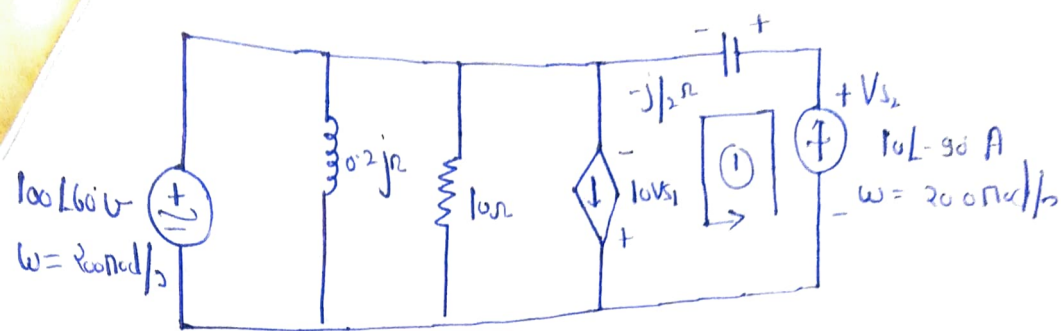

⇒ Apply equation in loop 1:-

$$\Rightarrow 10\angle -90^\circ \times 0.5\angle -90^\circ + 100\angle 60^\circ = V_{S2}$$

$$= 5\angle -180^\circ + 100\angle 60^\circ = V_{S2}$$

$$= V_{S2} = 50 + j86.6 - 5$$

$$= 45 + j86.6 \text{ V}$$

$$\text{magnitude} = \sqrt{(45)^2 + (86.6)^2}$$

$$= \sqrt{2025 + 7499.56}$$

$$= \sqrt{9524.56}$$

$$= 97.59$$

$$\text{angle} = \tan^{-1}(86.6/45)$$

$$= \tan^{-1}(1.9244)$$

$$= 62.54$$

$$V_{S2} = 97.59 \angle 62.54^\circ \text{ V} \quad \textcircled{1}$$

Complex power due to current source:-

$$= \frac{1}{2} \times V_{S2} \times I_{S2}^*$$

$$\frac{1}{2} \times 97.59 \angle 62.54 \times 10 \angle 90^\circ$$

$$= 487.95 \angle 152.54$$

$$\Rightarrow -432.97 + j 225.00 \text{ VA} \quad (1)$$

$$\text{Time average power} = -432.97 \text{ watts} \quad (0.5)$$

$$\text{Reactive Power} = 225.00 \text{ VAR} \quad (0.5)$$

$\Rightarrow$  Power factor due to current source:

$$\cos(\theta - \phi) = \cos(62.54 + 90^\circ)$$

$$= \cos(152.54)$$

(1)

$$= -0.887 ; \text{ leading }$$

$\Rightarrow$  Power factor due to voltage source:

$$\cos(\theta - \phi) = \cos(60 - 34.08)$$

$$= \cos(25.92)$$

(1)

$$= 0.999$$

; ~~lagging~~ leading