
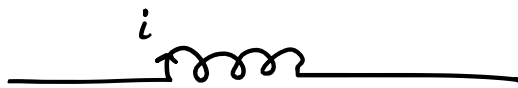


Mutual Inductance

Types of problems

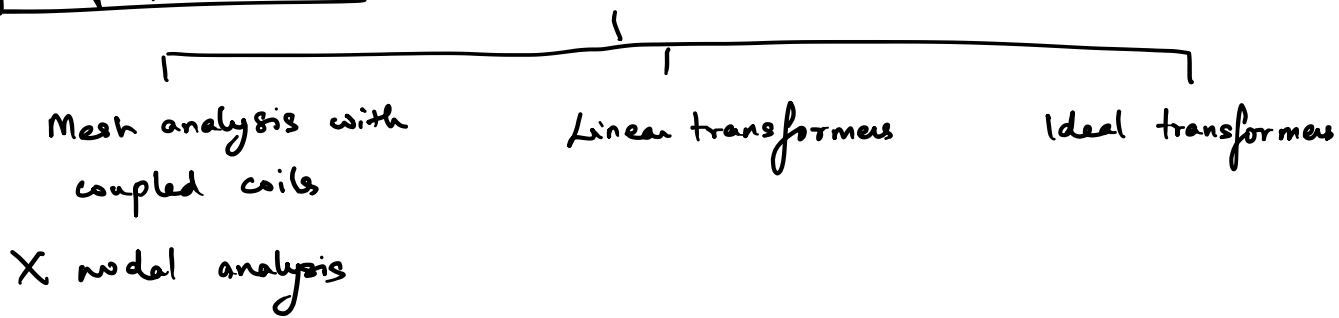


$$\phi = L i$$

$$v = \frac{d\phi}{dt} = L \frac{di}{dt}$$

$L_1 \rightarrow$ self inductance (H)


$m \rightarrow$ mutual inductance (H)

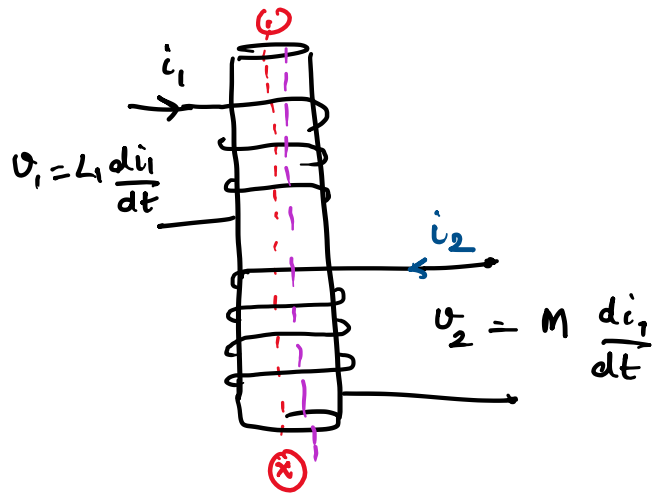

$$v_1 = + L_1 \frac{di_1}{dt} \pm m \frac{di_2}{dt}$$


$$v_2 = \pm m \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}$$

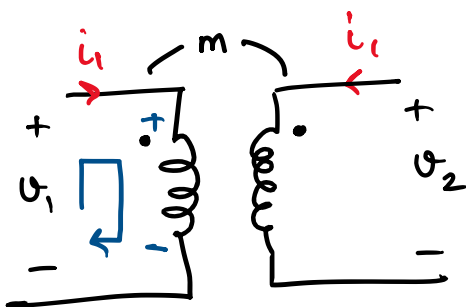Dot convention \rightarrow Shorthand to indicate how wires are wound




m - same
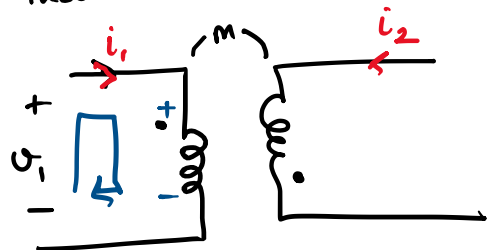
$$+ v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - m \frac{di_2}{dt} = 0$$




m - opposite
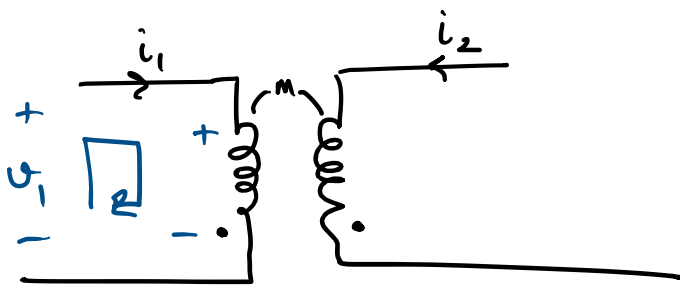
$$+ v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} + m \frac{di_2}{dt} = 0$$




$m - \text{same}$
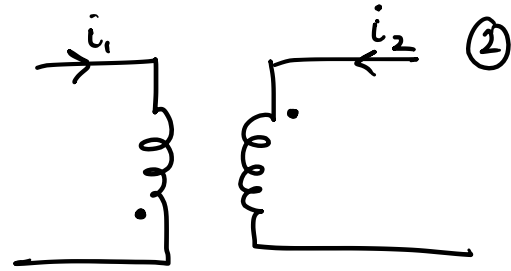
$$+v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - m \frac{di_2}{dt} = 0$$



$m - \text{opposite}$
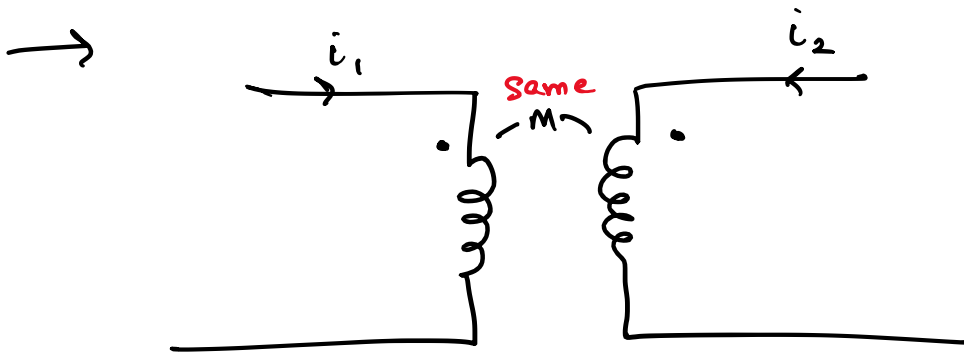
$$v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} + m \frac{di_2}{dt} = 0$$



$$L_1 = 10 \text{ mH}, \quad L_2 = 5 \text{ mH}, \quad M = 1 \text{ mH}$$

(a) find v_1 if $i_1 = 0$, $i_2 = 5 \cos 8t \text{ A}$

$$v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} - m \frac{di_2}{dt} = 0$$

$$v_1 = m \frac{di_2}{dt} = 1 \times 10^{-3} \frac{d}{dt} (5 \cos 8t) \text{ V}$$

$$= -40 \sin(8t) \text{ mV}$$

(b) find v_2 if $i_1 = 3 \sin 100t \text{ A}$, $i_2 = 0$

$$v_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} - m \frac{di_1}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow v_2 = m \frac{di_1}{dt} = 1 \times 10^{-3} \frac{d}{dt} (3 \sin 100t) \text{ V}$$


$$= 300 \cos(100t) \text{ mV}$$

(c) find v_2 if $i_1 = 5 \cos(8t - 40^\circ) \text{ A}$ (3)

$$i_2 = 4 \sin 8t \text{ A}$$

$$v_2 - L_2 \frac{di_2}{dt} - m \frac{di_1}{dt} = 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow v_2 &= 8 \times 10^{-3} \times 4 \times 8 \cos(8t) + 1 \times 10^{-3} \times 5 \times 8 \sin(8t - 40^\circ) \\ &= 160 \cos(8t) + 40 \sin(8t - 40^\circ) \text{ mV} \end{aligned}$$

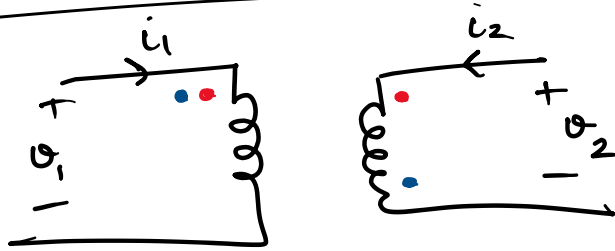

case 1
case 2

$$v_1 - L_1 \frac{di_1}{dt} + m \frac{di_2}{dt} = 0$$


$$v_2 + m \frac{di_1}{dt} - L_2 \frac{di_2}{dt} = 0$$

Suppose excitation is sinusoidal \rightarrow Phasors

$$V_1 - j\omega L_1 I_1 + j\omega m I_2 = 0$$

$$V_2 + j\omega m I_1 - j\omega L_2 I_2 = 0$$

(4)

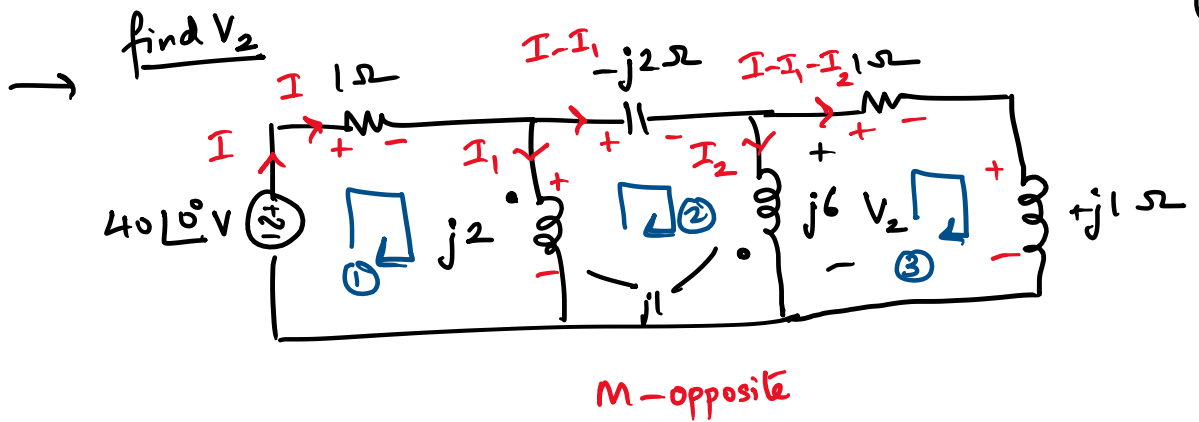Loop 1

$$+40 - I \times 1 - I_1 \times j2 + I_2 \times j1 = 0$$

$$\Rightarrow I \times 1 + I_1 \times j2 + I_2 (-j1) = 40 \quad \text{--- (1)}$$

Loop 2

$$+ I_1 \times j2 - j1 \times I_2 - (-j2)(I - I_1) - j6(I_2) + j1 \times I_1 = 0$$

$$\Rightarrow I(+j2) + I_1(+j1) + I_2(-j7) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Loop 3

$$+ I_2(j6) - j1 \times I_1 - 1(I - I_1 - I_2) - j1(I - I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow (-1 - j)I + (+1)I_1 + (+1 + j7)I_2 = 0 \quad \text{--- (3)}$$



Use Cramer's rule to solve for I , I_1 , I_2

$$V_2 = j6 I_2 - j1 I_1$$

$$I_1 = 15.5586 + j2.7034 \text{ A}$$

$$I_2 = 0.9379 - j12.7448 \text{ A}$$

$$V_2 = 79.1724 - j9.9310 \text{ V}$$

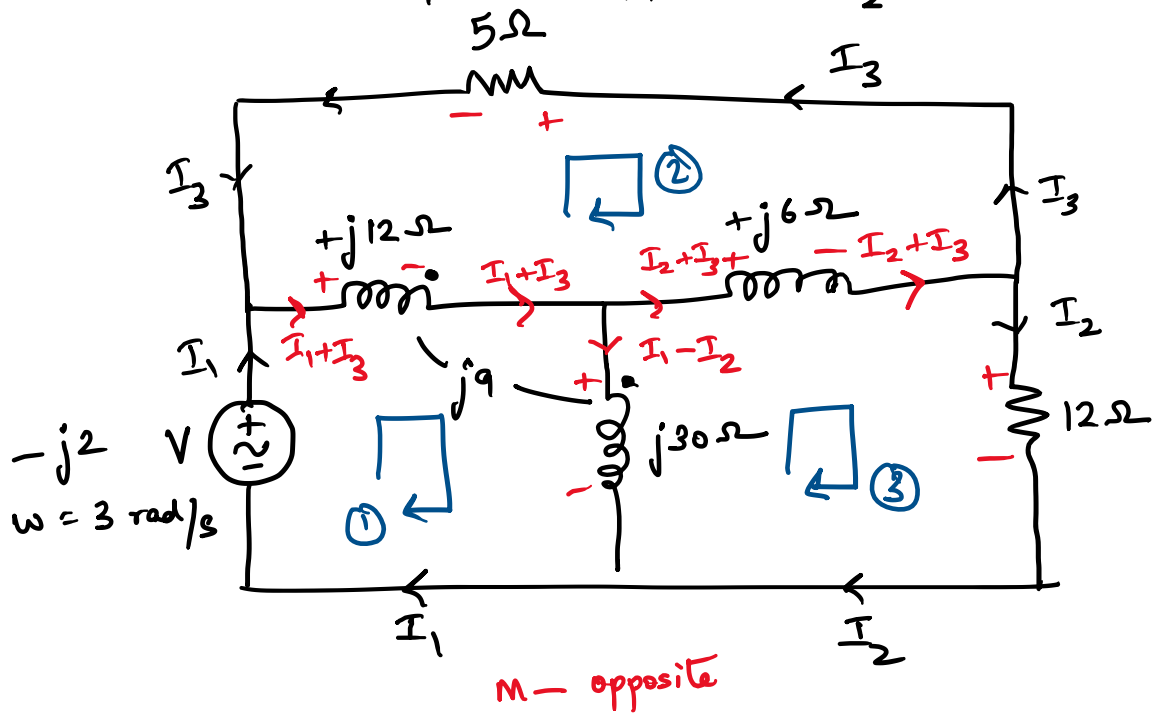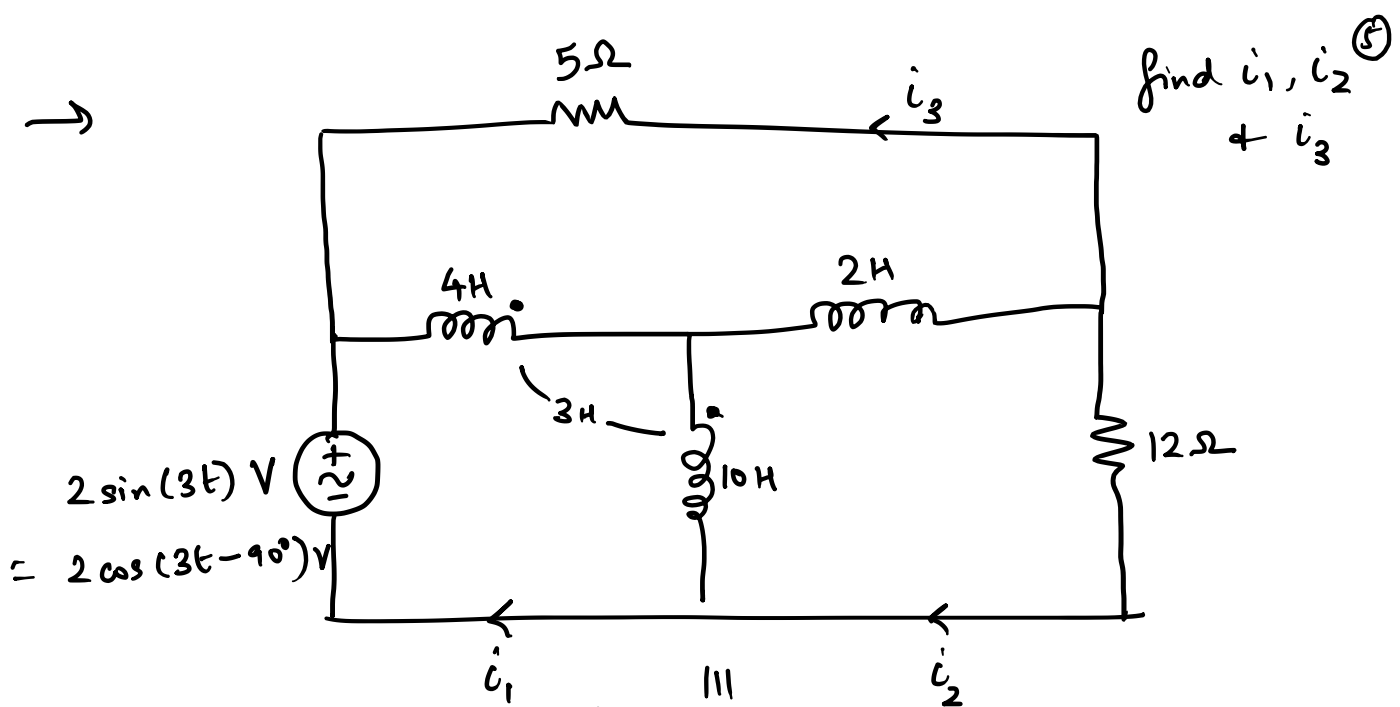

Loop 1

$$+ (-j2) - j12(I_1 + I_3) + j9(I_1 - I_2) - j30(I_1 - I_2) + j9(I_1 + I_3) = 0$$

$$I_1(-j24) + I_2(j21) + I_3(-j3) = j2$$

$$\Rightarrow I_1(-24) + I_2(21) + I_3(-3) = 2 \quad \text{--- (1)}$$

Loop 2

$$+5I_3 + j6(I_2 + I_3) + j12(I_1 + I_3) - j9(I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow I_1(j3) + I_2(j15) + I_3(5 + j18) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Loop 3

$$+j30(I_1 - I_2) - j9(I_1 + I_3) - j6(I_2 + I_3) - 12I_2 = 0$$

$$I_1(j21) + I_2(-12 - j36) + I_3(-j15) = 0 \quad \text{--- (3)}$$

(6)

Solving using Cramer's rule

$$I_1 = -0.0865 - j0.1183 \text{ A} = 0.1465 \angle -126.16^\circ \text{ A}$$

$$I_2 = -0.0054 - j0.1187 \text{ A} = 0.1189 \angle -92.62^\circ \text{ A}$$

$$I_3 = -0.0130 + j0.1150 \text{ A} = 0.1158 \angle 96.46^\circ \text{ A}$$

$$\Rightarrow i_1(t) = 0.1465 \cos(3t - 126.16^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 0.1189 \cos(3t - 92.62^\circ) \text{ A}$$

$$i_3(t) = 0.1158 \cos(3t + 96.46^\circ) \text{ A}$$