
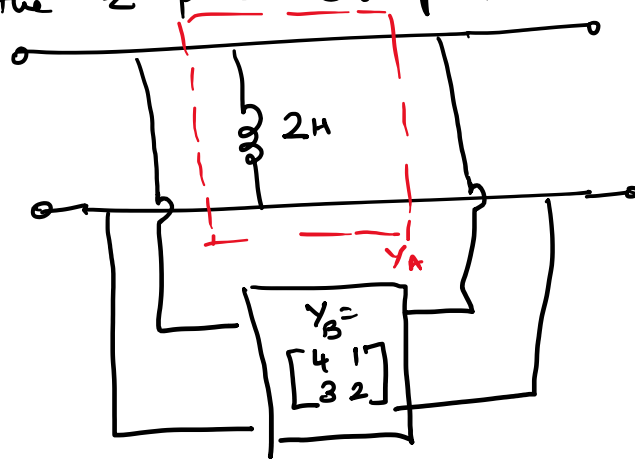


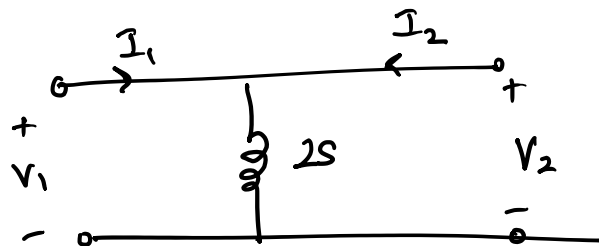→ Find the 2 parameters of the network shown below




Step 1 Find Y_A parameters



$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

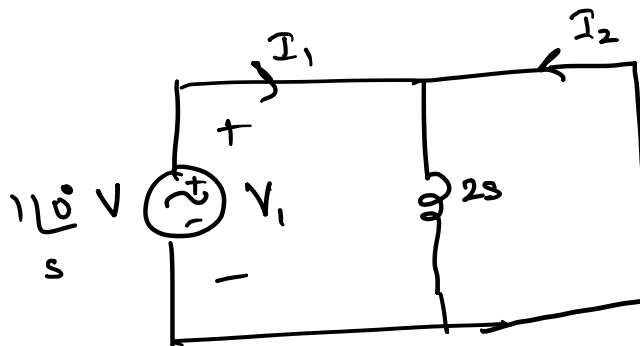Step 2 Find Y_{11} , Y_{21} by making $V_2 = 0$ (short port 2)
 $V_1 = 1V$



$$V_1 = 1V, \quad I_1 = \frac{V_1}{2} = \frac{1}{0} = \infty$$

$$I_2 = -I_1$$

$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} = \infty, \quad Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} = -\infty$$

Step 3 Find Y_{12}, Y_{22}

Since it is reciprocal $Y_{12} = Y_{21} = -\infty$

$$Y_{22} = Y_{11} = +\infty$$

$$[Y]_A = \begin{bmatrix} \infty & -\infty \\ -\infty & \infty \end{bmatrix}$$

Step 4 Total $[Y] = [Y]_A + [Y]_B$ since they are in parallel


$$[Y] = \begin{bmatrix} \infty+4 & -\infty+1 \\ -\infty+3 & \infty+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \infty & -\infty \\ -\infty & \infty \end{bmatrix}$$

Step 5 Find $[z]$ parameters by converting from $[Y]$

$$z_{11} = \frac{Y_{22}}{D_y} = \text{undefined} \quad z_{12} = -\frac{Y_{12}}{D_y}$$

$$z_{21} = -\frac{Y_{21}}{D_y} \quad z_{22} = \frac{Y_{11}}{D_y}$$

Cascade Connection

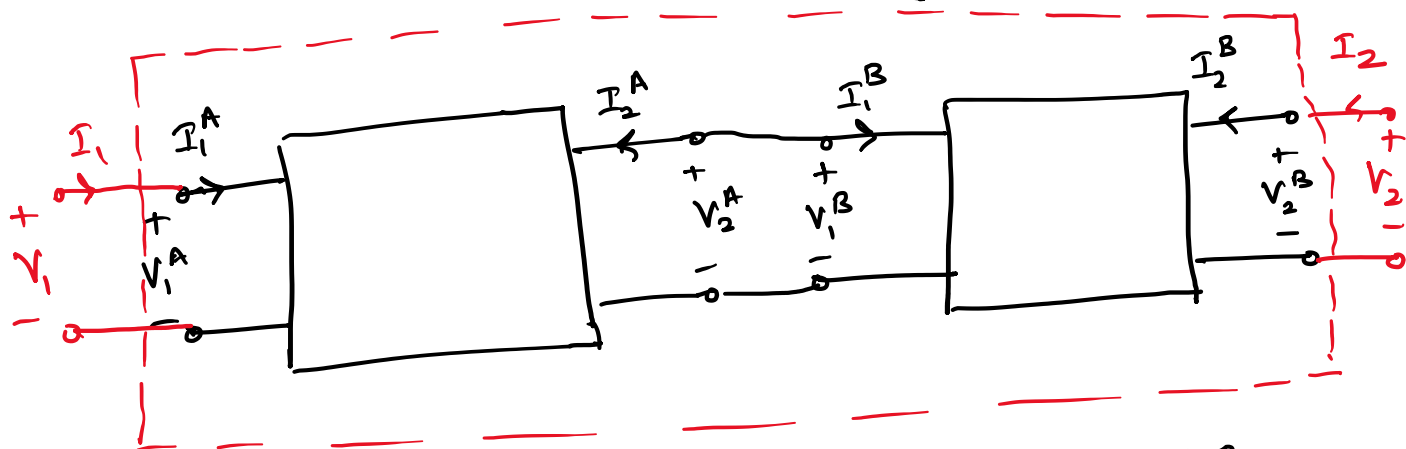

$$V_1 = V_1^A$$

$$I_1 = I_1^A$$

$$V_2^A = V_1^B$$

$$-I_2^A = I_1^B$$

$$V_2^B = V_2$$

$$I_2^B = I_2$$


$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1^A \\ I_1^A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2^A \\ -I_2^A \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} t_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2^B \\ -I_2^B \end{bmatrix}$$


$$\Rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

"Matrix multiplication not element-wise multiplication"


→ Find $[t]$ for the following ckt

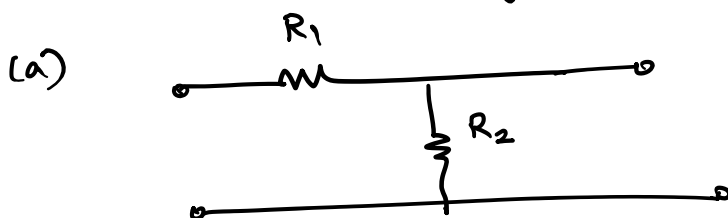


b)

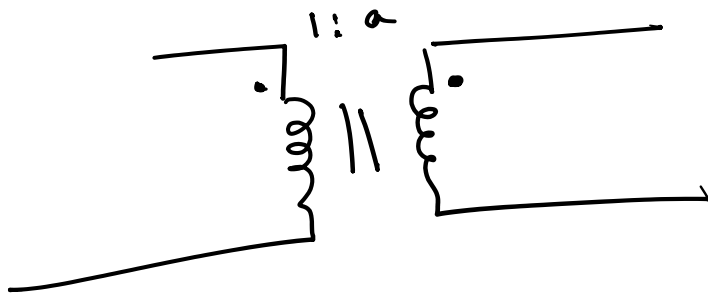

c)

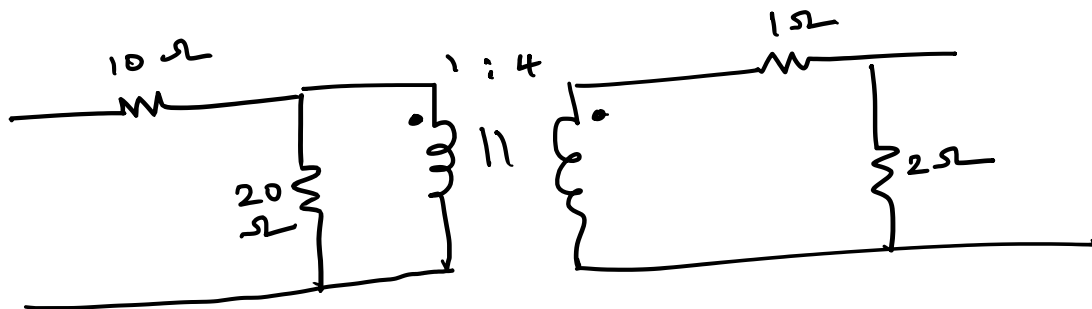


(a)

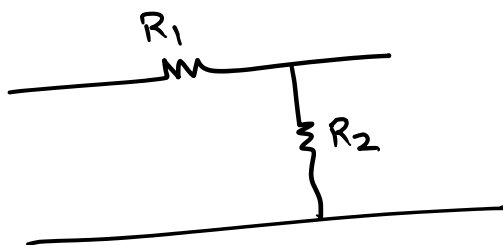

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

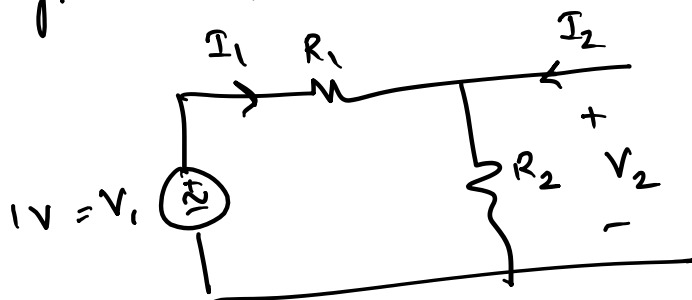to find t_{11} , t_{21} , $I_2 = 0$, $V_1 = 1V$




$$I_1 = \frac{V_1}{R_1 + R_2}, \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$t_{11} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} = 1 + \frac{R_1}{R_2}$$

$$t_{21} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{I_1}{V_1} \times \frac{V_1}{V_2} = \frac{1}{R_1 + R_2} \times \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \frac{1}{R_2}$$

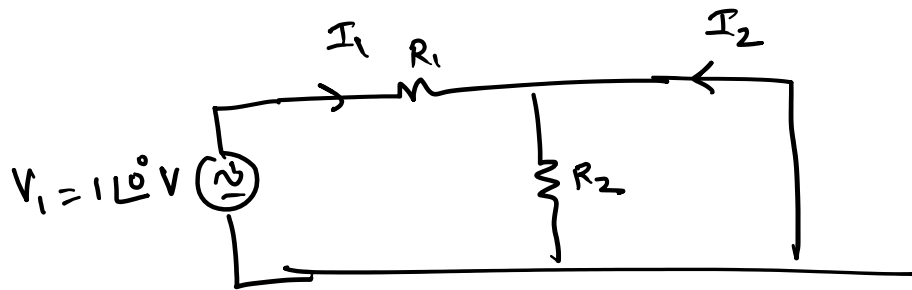to find t_{12} , t_{22} , $V_2 = 0$ (short port 2), $V_1 = 1V$




$$I_1 = \frac{1}{R_1} \quad I_2 = -I_1 = -\frac{1}{R_1}$$

$$t_{12} = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{-(-1/R_1)} = +R_1$$


$$t_{22} = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = +1$$
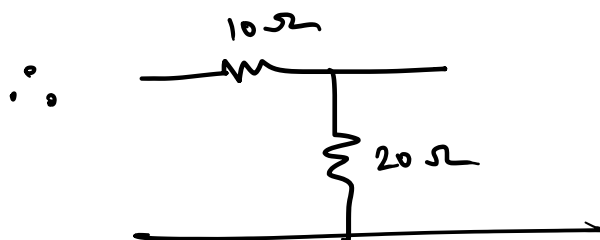
$$[t] = \begin{bmatrix} 1 + \frac{R_1}{R_2} & R_1 \\ \frac{1}{R_2} & 1 \end{bmatrix}$$




$$\cong \begin{bmatrix} 1 + 1/2 & 10 \\ \frac{1}{20} & 1 \end{bmatrix}$$
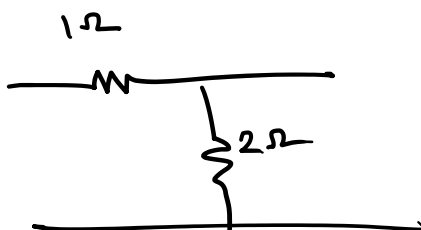
$$= \begin{bmatrix} 1.5 & 10 \\ 0.05 & 1 \end{bmatrix}$$



$$\cong \begin{bmatrix} 1 + 1/2 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$
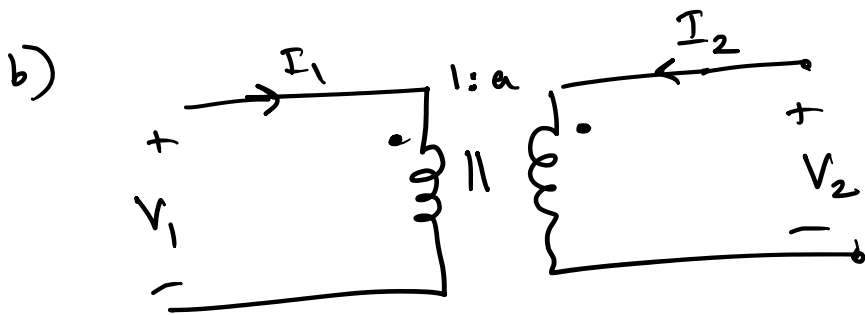
$$= \begin{bmatrix} 1.5 & 1 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$




Ideal transformer

$$\frac{V_2}{V_1} = -a \quad \frac{I_2}{I_1} = -\frac{1}{a}$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

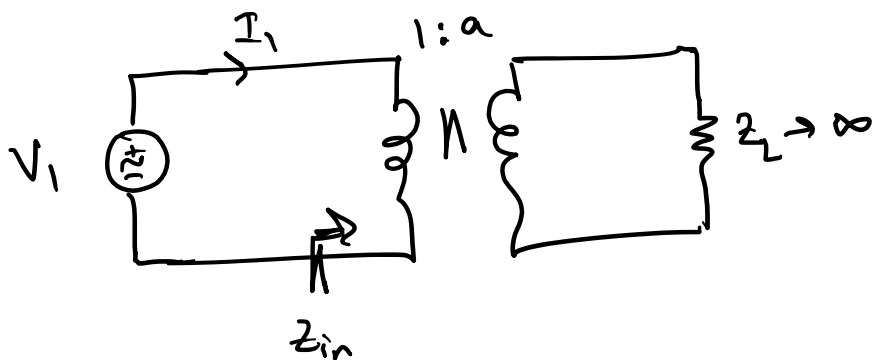to find t_{11}, t_{21} , $I_2 = 0$ (open port 2), $V_1 = 1 \text{ V}$



$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2} \Rightarrow Z_{in} \rightarrow \infty$$


$$\therefore I_1 = \frac{V_1}{Z_{in}} = 0 \quad \text{as } Z_{in} \rightarrow \infty \quad \frac{V_1}{Z_{in}} = 0$$

$$V_2 = -aV_1 = -a$$

$$t_{11} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{1}{-a}$$

$$t_{21} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{-I_2=0} = \frac{0}{-a} = 0$$

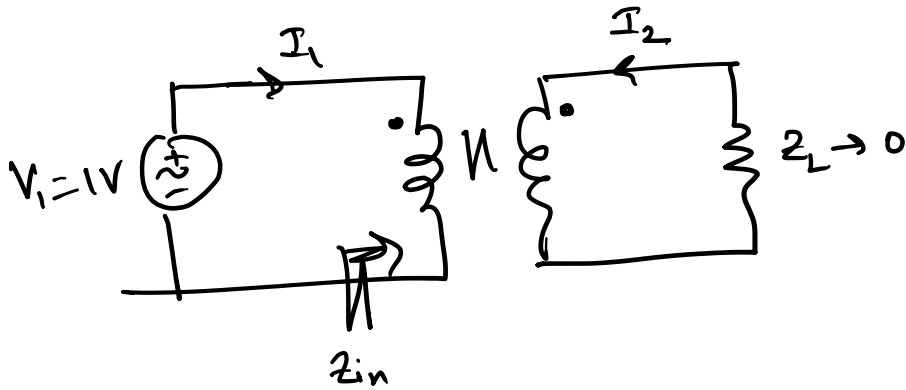to find t_{12} & t_{22} $V_2=0$ (short port 2), $V_1=1V$



$$Z_{in} = \frac{Z_L}{a^2} = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{V_1}{Z_{in}} = \frac{1}{0} = \infty, \quad I_2 = -\frac{I_1}{a} = -\infty$$


$$t_{12} = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

$$t_{22} = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = a$$

$$[t] = \begin{bmatrix} -\frac{1}{a} & 0 \\ 0 & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{ } & 1:4 \\ \text{ } & \text{ } \end{matrix} \begin{matrix} \text{ } & \text{ } \\ \text{ } & \text{ } \end{matrix} \approx \begin{bmatrix} -0.25 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

(c)

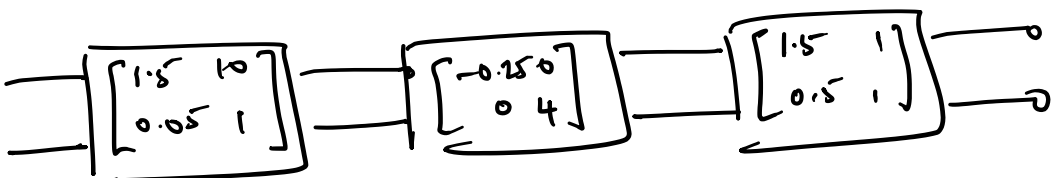

$$\begin{bmatrix} 1.5 & 10 \\ 0.05 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -0.25 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1.5 \times 0.25 + 10 \times 0 & 1.5 \times 0 + 10 \times 4 \\ -0.05 \times 0.25 + 1 \times 0 & 0.05 \times 0 + 1 \times 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -0.375 & 40 \\ -0.0125 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -0.375 & 40 \\ -0.0125 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.5 & 1 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 19.4375 & 39.625 \\ 1.98125 & 3.9875 \end{bmatrix}$$