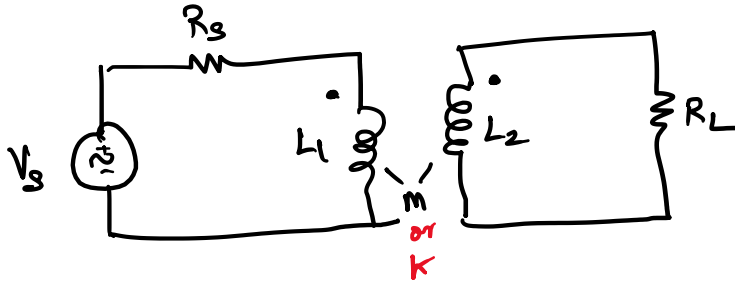


①

Review



— time domain

$m \rightarrow H$

$j\omega M$

— phasor domain


$m \rightarrow \Omega$

Coupling coefficient (k) (unitless)

$$m = k \sqrt{L_1 L_2}$$

$$0 < k < 1$$

→

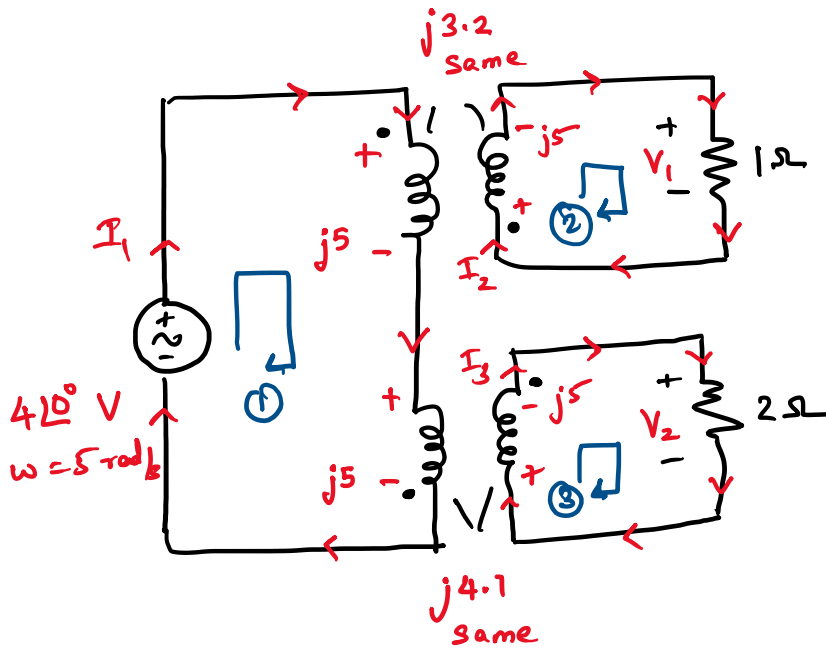

find $v_1(t)$, $v_2(t)$

$$\begin{array}{r} 0.64 \\ \times 5 \\ \hline 3.20 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.82 \\ \times 5 \\ \hline 4.10 \end{array}$$

Loop 1

$$+4\angle 0^\circ - j5I_1 - j3.2I_2 - j5I_1 - j4.1I_3 = 0$$

$$I_1(j10) + I_2(+j3.2) + I_3(j4.1) = 4 \quad \text{--- (1)}$$

Loop 2

$$-j5I_2 - j3.2I_1 - I_2 \times 1 = 0$$

$$I_1(j3.2) + I_2(1 + j5) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Loop 3

$$-j5I_3 - j4.1I_1 - I_3 \times 2 = 0$$


$$I_1(j4.1) + I_3(2 + j5) = 0 \quad \text{--- (3)}$$

2

Transformer

Primary


Secondary

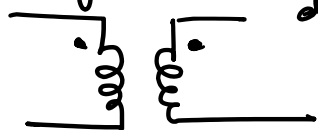

Linear


Non magnetic core / weak coupling

$k \text{ low}$

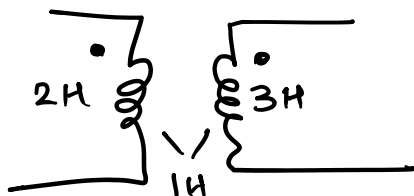


Magnetic core / strong coupling

$k = 1$

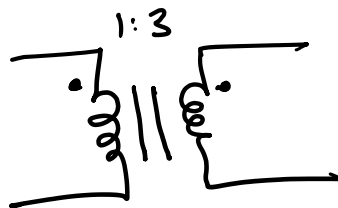

$L \rightarrow \infty$
 $L_2 \rightarrow \infty$
 $m \rightarrow \infty$

Linear Transformer

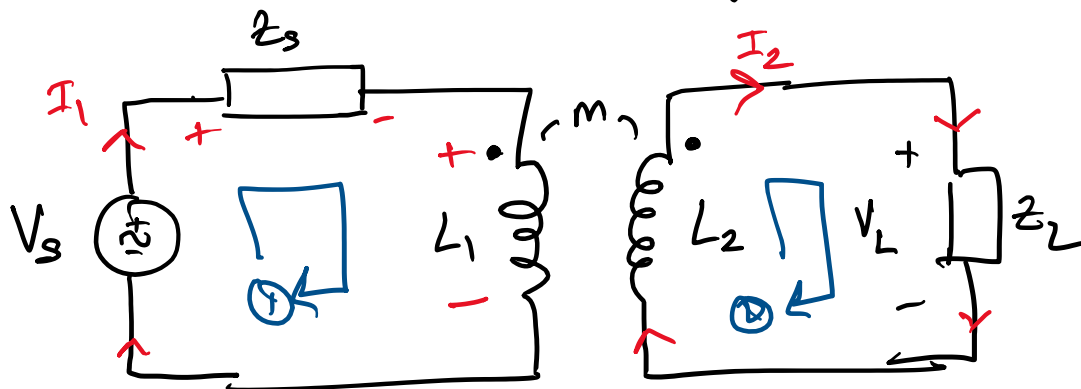

m opposite

$$V_s = I_1 (Z_s + j\omega L_1) + I_2 (-j\omega m) \quad \text{--- (1)}$$

$$0 = I_1 (-j\omega m) + I_2 (j\omega L_2 + Z_L) \quad \text{--- (2)}$$

find $\frac{V_s}{I_1}$

(3)

$$\textcircled{2} \rightarrow 0 = -j\omega m + \frac{I_2}{I_1} (j\omega L_2 + Z_L)$$

$$\rightarrow \frac{I_2}{I_1} = \frac{+j\omega m}{j\omega L_2 + Z_L} \quad \text{--- (3)}$$

$$\textcircled{1} \rightarrow \frac{V_s}{I_1} = (Z_s + j\omega L_1) + \frac{I_2}{I_1} (-j\omega m) \quad \text{--- (4)}$$

Sub (3) in (4)

$$\rightarrow \frac{V_s}{I_1} = Z_s + j\omega L_1 + \frac{j\omega m}{j\omega L_2 + Z_L} \times -j\omega m$$

$$= Z_s + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 m^2}{(j\omega L_2 + Z_L)(Z_L - j\omega L_2)}$$

$$\rightarrow \frac{V_s}{I_1} = Z_s + j\omega L_1 + \frac{Z_L \omega^2 m^2}{Z_L^2 + \omega^2 L_2^2} - \frac{j\omega^3 m^2 L_2}{Z_L^2 + \omega^2 L_2^2}$$

Assume $Z_s = R_s$, $Z_L = R_L$

$$Z_{in} = \frac{V_s}{I_1} = \left(R_s + \frac{R_L \omega^2 m^2}{R_L^2 + \omega^2 L_2^2} \right) + j \left(\omega L_1 - \frac{\omega^3 m^2 L_2}{R_L^2 + \omega^2 L_2^2} \right)$$


Reflected impedance from secondary

What is $\frac{V_L}{I_2} = ?$

4


Please try this @ home

T equivalent circuit

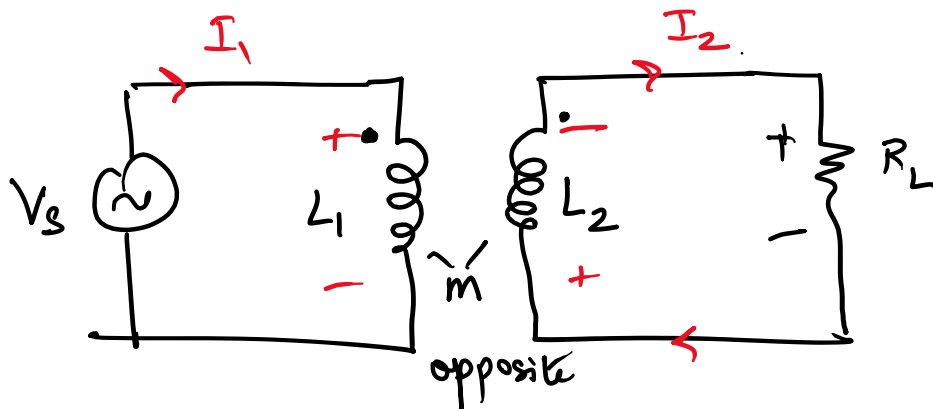

$$V_s - j\omega L_1 I_1 + j\omega m I_2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$
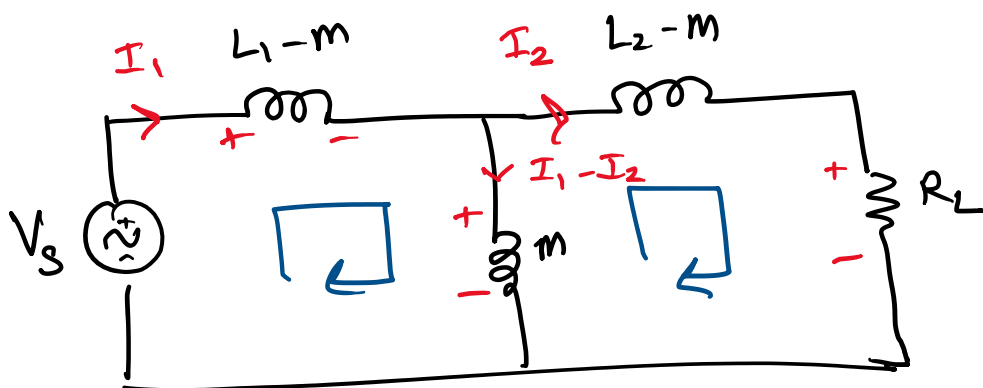
$$-j\omega L_2 I_2 + j\omega m I_1 - I_2 R_L = 0 \quad \text{--- (2)}$$



$$+ V_s - j\omega (L_1 - m) I_1 - j\omega m (I_1 - I_2) = 0$$

$$\Rightarrow V_s - j\omega L_1 I_1 + j\omega m I_2 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

$$+ j\omega m (I_1 - I_2) - j\omega (L_2 - m) I_2 - I_2 R_L = 0$$

$$j\omega m I_1 - j\omega L_2 I_2 - I_2 R_L = 0 \quad \text{--- (4)}$$