

Lecture 8 - Two Port Networks


①

Chapter 17 of textbook

→ Two port network parameters @ low frequencies

Z parameters \Rightarrow Impedance parameters
 Y " \Rightarrow Admittance parameters
 h " \Rightarrow hybrid parameters
 $t / ABCD$ " \Rightarrow transmission parameters

Two port network

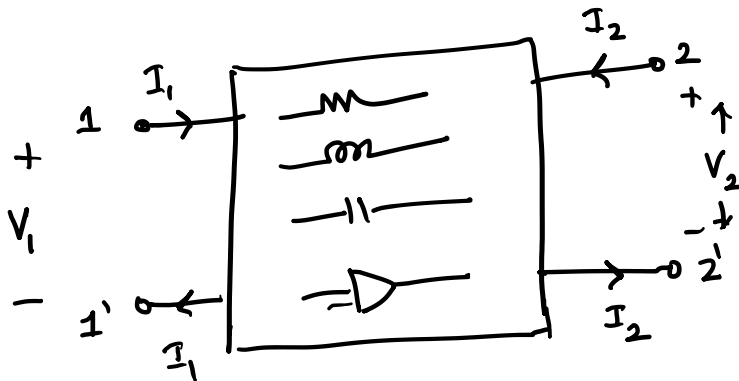

Z parameters

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$$

$$V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

\Downarrow

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0}$$


$$z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0}$$

$$z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0}$$


Frequency
 Domain
 (no time
 domain)

→ find $[z]$

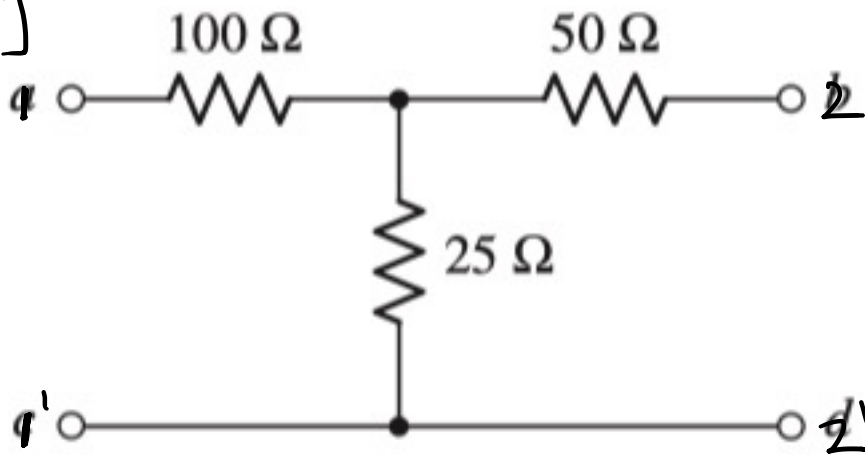

■ FIGURE 17.56

Soln: (1) $I_2 = 0$, $I_1 = 1 \text{ A}$

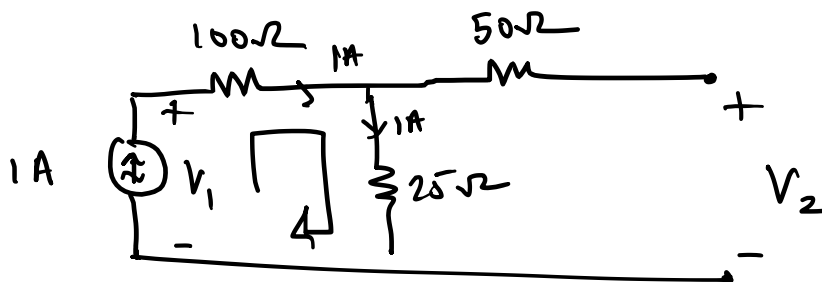


$$V_2 = 25 \Omega \times 1 \text{ A} = 25 \text{ V}$$

$$+V_1 - 100 \times 1 - 25 \times 1 \Rightarrow V_1 = 125 \text{ V}$$

$$z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \bigg|_{I_2=0} = \frac{125 \text{ V}}{1 \text{ A}} \bigg|_{I_2=0} = 125 \Omega$$

$$z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \bigg|_{I_2=0} = \frac{25 \text{ V}}{1 \text{ A}} \bigg|_{I_2=0} = 25 \Omega$$

Step 2 $I_1 = 0$, $I_2 = 1 \text{ A}$

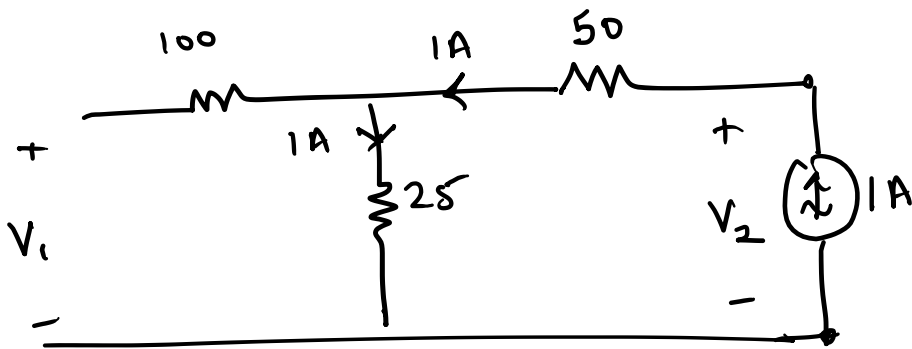

$$V_1 = 1 \times 25 = 25 \text{ V}$$

$$V_2 = 50 \times 1 + 25 \times 1 = 75 \text{ V}$$

$$z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} = \frac{25 \text{ V}}{1 \text{ A}} \Big|_{I_1=0} = 25 \Omega$$

$$z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = 75 \Omega$$

Notes

→ All z parameters have unit of Ω

$$\rightarrow \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \text{source}$$

response ← $I_2 \rightarrow \text{open}$, $I_1 \rightarrow \text{source}$

$I_1 \rightarrow \text{open}$, $I_2 \rightarrow \text{source}$

→ (z) also called open circuit parameters

γ parameters / Short circuit parameters

$$I_1 = \gamma_{11} V_1 + \gamma_{12} V_2$$

$$I_2 = \gamma_{21} V_1 + \gamma_{22} V_2$$

\Downarrow

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

$$\gamma_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

$$\gamma_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$\gamma_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

$$\gamma_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

Notes

\rightarrow All γ parameters have $1/\Omega$ or Ω^{-1}

$\rightarrow \left. \begin{matrix} \gamma_{11} \\ \gamma_{21} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} V_2 = 0 \text{ (short port 2)} \\ V_1 = 1V \end{matrix}$

$\left. \begin{matrix} \gamma_{12} \\ \gamma_{22} \end{matrix} \right\} \begin{matrix} V_1 = 0 \text{ (short port 1)} \\ V_2 = 1V \end{matrix}$

48. Find y , z , and h for both of the two-ports shown in Fig. 17.63. If any parameter is infinite, skip that parameter set.


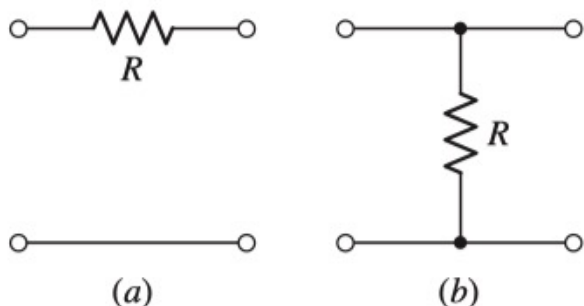


FIGURE 17.63

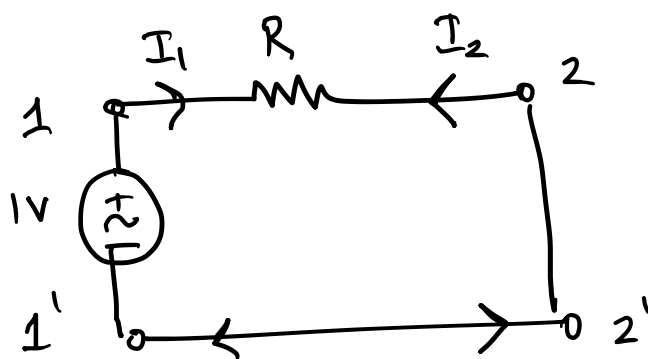

Step 1 $V_2 = 0$ (short), $V_1 = 1$ V


$$+1\text{V} - I_1 R = 0 \quad \Rightarrow \quad I_1 = \frac{1}{R}$$

$$I_2 = -I_1 = -\frac{1}{R}$$

$$y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{\frac{1}{R}}{1} = \frac{1}{R} \quad (\Omega^{-1})$$

$$y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0} = \frac{-\frac{1}{R}}{1} = -\frac{1}{R} \quad (\Omega^{-1})$$

Step. 2 $V_1 = 0$, $V_2 = 1V$

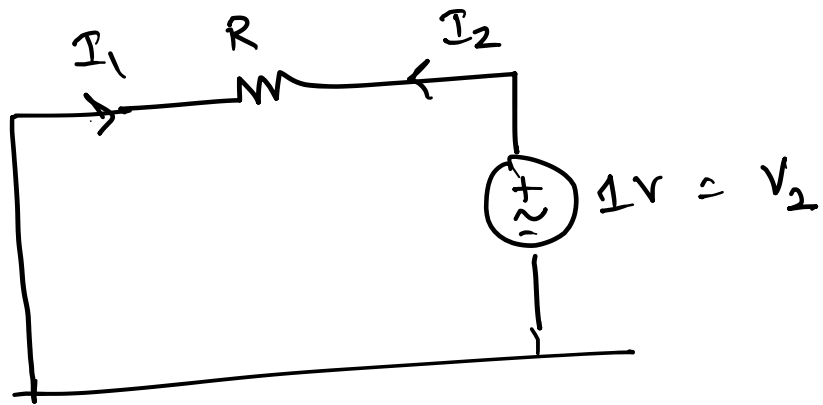

Reciprocal network

$$Y_{21} = Y_{12}, \quad Y_{11} = Y_{22}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} 1/R & -1/R \\ -1/R & 1/R \end{bmatrix}$$

Hybrid Parameters

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

Integrated Electronics

$$h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0}$$

(Ω)

short port 2

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0}$$

(A/A)

$I_1 = 1A$

$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

(V/V)


open port 1

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0}$$

(Ω^{-1})

$V_2 = 1V$

→ Obtain h parameters

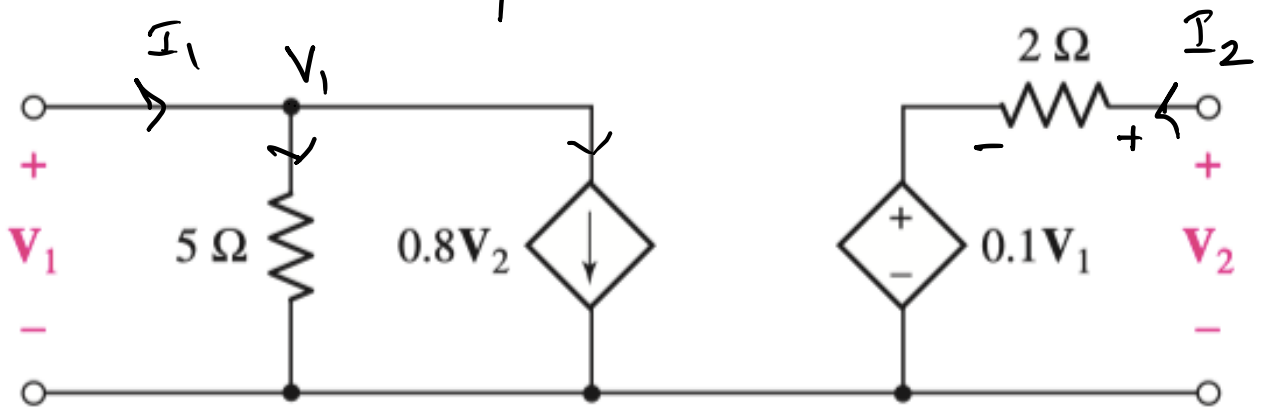

■ FIGURE 17.58

$$I_1 = \frac{V_1}{5} + 0.8V_2 \quad \text{--- (1)}$$

$$+V_2 - 2I_2 - 0.1V_1 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$I_1 = 0.2V_1 + 0.8V_2 \quad \text{--- (3)}$$

$$I_2 = \frac{-0.1V_1}{2} + \frac{1}{2}V_2$$

$$\Rightarrow I_2 = -0.05V_1 + 0.5V_2 \quad \text{--- (4)}$$

⇒ Y parameters

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2 \\ I_2 &= Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2 \end{aligned} \right\} \text{--- (5)}$$

Comparing (5) with (3) + (4), we get

$$Y = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.8 \\ -0.05 & 0.5 \end{bmatrix}$$

$$I_1 = 0.2 V_1 + 0.8 V_2$$

$$I_2 = -0.05 V_1 + 0.5 V_2$$

$$0.2 V_1 = I_1 - 0.8 V_2$$

$$V_1 = \frac{1}{0.2} I_1 - \frac{0.8}{0.2} V_2$$

$$V_1 = 5 I_1 - 4 V_2 \longrightarrow \textcircled{6}$$

$$I_2 = -0.05 (5 I_1 - 4 V_2) + 0.5 V_2$$



$$\Rightarrow I_2 = -0.25 I_1 + 0.7 V_2 \longrightarrow \textcircled{7}$$

$$\left. \begin{aligned} V_1 &= h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 &= h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{aligned} \right\} \textcircled{8}$$


Compare $\textcircled{8}$ with $\textcircled{6}$ & $\textcircled{7}$

$$h = \begin{bmatrix} 5 \Omega & -4 V/V \\ -0.25 A/A & 0.7 \Omega \end{bmatrix}$$

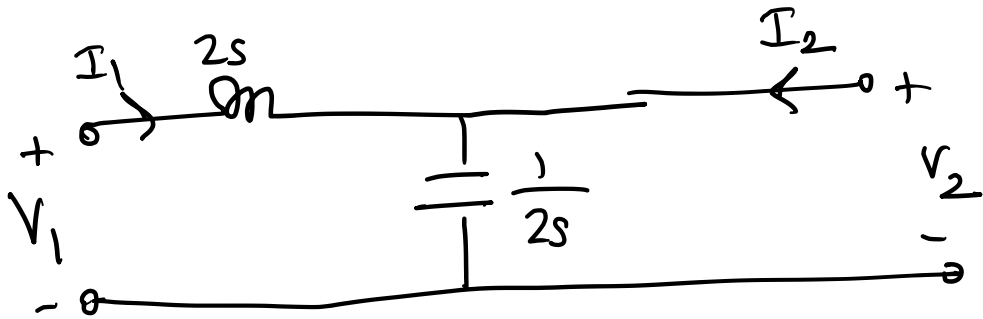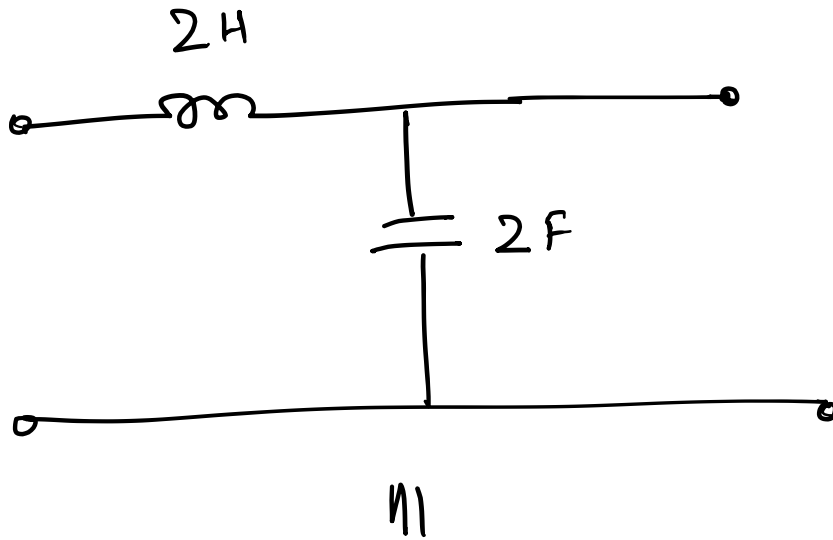→ Find h parameters for the following circuit



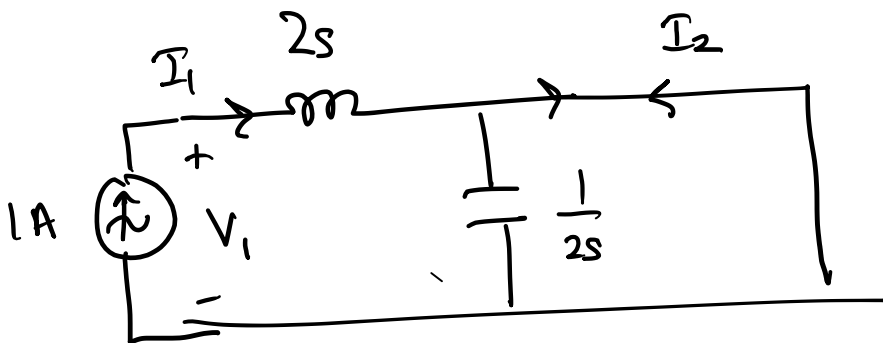Step 1 Short port 2 $\rightarrow I_1 = 1A \angle 0^\circ A$
 \uparrow
 AC phasor



$$+V_1 - 1 \times 2s - 0 = 0$$


$$V_1 = 2s$$

$$I_2 = -I_1 = -1A$$

$$\Rightarrow h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} = \frac{2s}{1} = 2s \, \Omega$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} = -1 \, \text{A/A}$$

Step.2 Open port 1 & $V_2 = 1V$

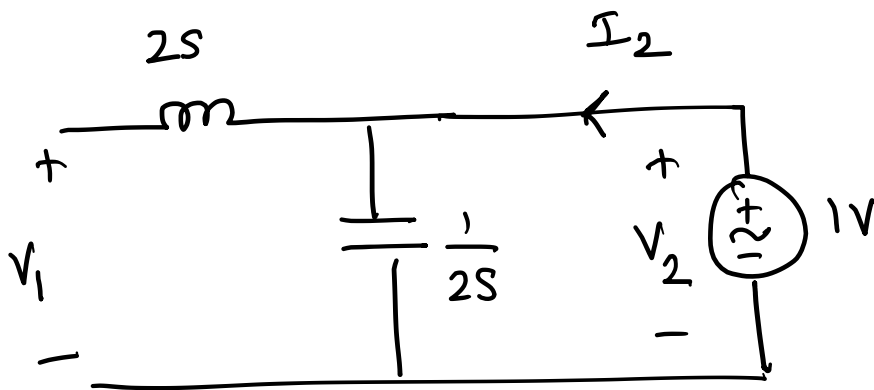

$$I_2 = \frac{V_2}{(1/2s)} = \frac{1}{(1/2s)} = 2s$$

$$V_1 = I_2 \times \frac{1}{2s} = 2s \times \frac{1}{2s} = 1V$$

$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} = 1 \, \text{V/V}$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} = \frac{2s}{1} = 2s \, \Omega$$

Transmission Parameters

$$V_1 = t_{11} V_2 - t_{12} I_2$$

$$I_1 = t_{21} V_2 - t_{22} I_2$$

response \leftarrow

$$\Downarrow$$
$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

\rightarrow input

$$= \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} \\ t_{21} & t_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

Units :

$$\begin{bmatrix} V/V & \Omega \\ \Omega^{-1} & A/A \end{bmatrix}$$