

Jai Mengel


ECE 215 – Circuit Theory and Devices  
Quiz 4 (20 marks)

1. (10 marks) Given the following function,

$$F(s) = \frac{3(s-1)}{(2s^2 + 24s + 70)(s+5)}$$

- (a) Find  $f(t)$
- (b) Plot the poles and zeros on the complex  $s$  plane
- (c) Comment on the stability

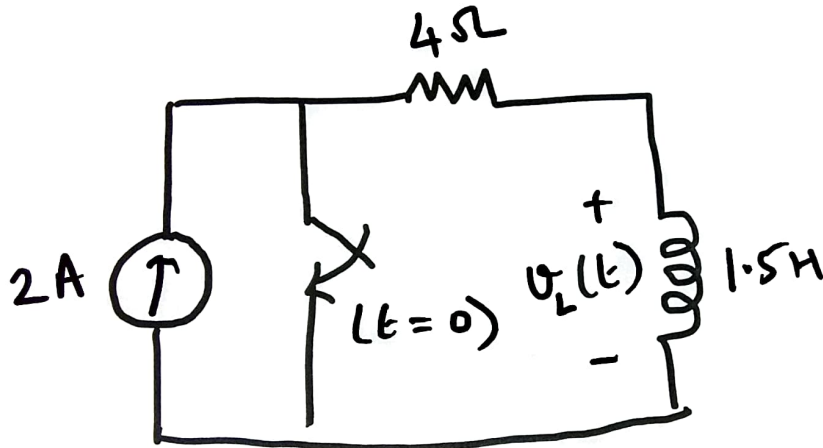2. (10 marks) For the following circuit, find  $v_L(t)$  at  $t > 0$



$$1) \quad F(s) = \frac{3(s-1)}{(2s^2 + 24s + 16)(s+5)}$$

$$= \frac{3(s-1)}{2(s^2 + 12s + 35)(s+5)} = \frac{3(s-1)}{2(s+5)(s+7)(s+5)}$$

$$= \frac{3/2 (s-1)}{(s+5)^2 (s+7)}$$

$$= \frac{1.5 (s-1)}{(s+5)^2 (s+7)} = \frac{A}{s+5} + \frac{B}{(s+5)^2} + \frac{C}{s+7} \quad \text{--- (6)}$$

$$= \left( \frac{A}{s+5} + \frac{B}{(s+5)^2} + \frac{C}{s+7} \right) \times (s+5)^2 (s+7)$$

$$= A(s+5)(s+7) + B(s+7) + C(s+5)^2$$

$$= A(s^2 + 12s + 35) + Bs + 7B + (s^2 + 10sc + 25C)$$

$$= As^2 + 12As + 35A + Bs + 7B + s^2 + 10cs + 25C$$

Compare the coefficients:-

$$= A + C = 0 \rightarrow A = -C \quad \text{--- (1)}$$

$$12A + B + 10C = 1.5 \quad \text{--- (2)}$$

$$35A + 7B + 25C = -1.5 \quad \text{--- (3)}$$

Substitute (1) in (2) and (3) :-

$$B - 2C = 1.5 \quad \text{--- (4)}$$

$$-7B - 10C = -1.5 \quad \text{--- (5)}$$

Multiply (4) by 5:-

$$\begin{array}{rcl} \Rightarrow & 5B - 10C & = 7.5 \\ & 7B - 10C & = -1.5 \\ (-) & (-) & (+) \\ \hline & -2B & = 9 \\ \hline & B & = -9/2 = \boxed{-4.5} \end{array}$$

Put value of B in (5):-

$$\Rightarrow 7 \times (-4.5) - 10C = -1.5$$

$$\begin{aligned} C &= \frac{7(-4.5) + 1.5}{10} \\ &= \frac{-30}{10} = \boxed{-3} \end{aligned}$$

$$A = -C \Rightarrow \boxed{A = 3}$$

Put all the values in (6)

$$\Rightarrow \frac{3}{s+5} - \frac{4.5}{(s+5)^2} - \frac{3}{(s+7)}$$

$$\Rightarrow 3e^{-5t}u(t) - 4.5te^{-5t}u(t) - 3e^{-7t}u(t) \quad \Delta$$


(b) Zeros:-  $1.5s - 1.5 = 0$

$$\Rightarrow s = \frac{1.5}{1.5} = 1$$

Poles:-  $(s+5)^2 = 0$

$$s = -5, -5$$


$$s+7=0 \Rightarrow s = -7$$

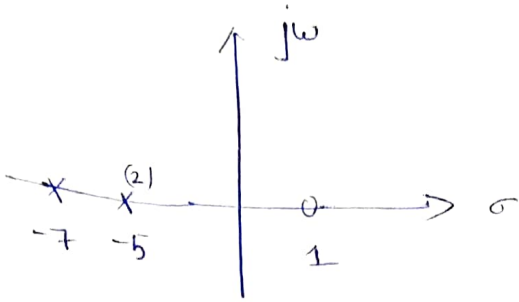

(c) The system is stable.


As all the poles lie in left hand side of s plane.

Soln 2) for  $t < 0$  :-

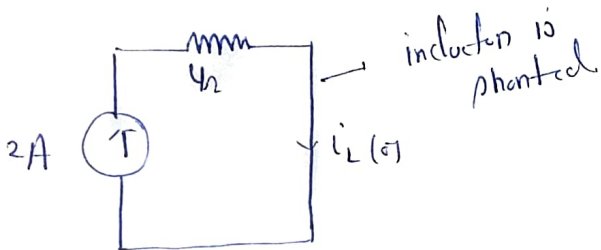


$$i_L(0^-) = 2A \text{ (initial condition)}$$

Hence, inductor will be replaced by :-

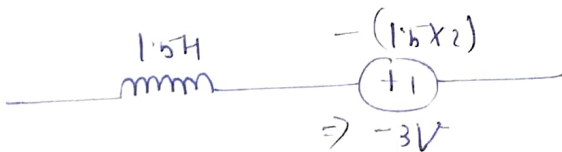

Circuit at  $t > 0$  :-

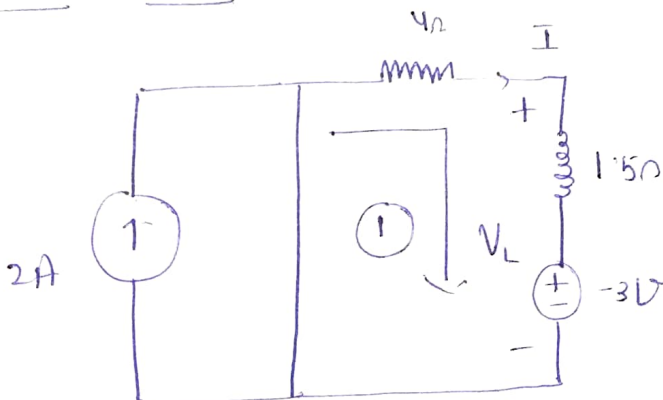

Apply KVL in loop ①

$$I(4 + 1.5s) + (-3) = 0$$

$$I = \frac{3}{4 + 1.5s} = \frac{3/1.5}{s + \frac{4}{3} \times 2}$$

$$= \frac{2}{s + 8/3}$$

$$V_L(s) = 1.5s I + 3$$

$$= 3 + \frac{2 \times 1.5s}{s + 8/3}$$

$$= 3 + \frac{3s}{s + 8/3}$$

$$= 3 + \frac{3\left(s + \frac{8}{3} - \frac{8}{3}\right)}{s + 8/3}$$

$$\Rightarrow 3 + 3 - \frac{8}{s + 8/3}$$

$$\Rightarrow 6 - \frac{8}{s + 8/3}$$

$$\boxed{V_L(t) \Rightarrow 6\delta(t) - 8e^{-8/3t}u(t)} \quad \text{A}$$