

Tutorial 6

Solⁿ 3 $C = 1 \text{ mF}$; $L = 10 \text{ mH}$; $R = 500 \Omega$ (given)

$$X_C = \frac{1}{j 2 \pi f \cdot C}$$

$$= \frac{1}{j (2 \pi \times 50 \times 1 \times 10^{-3})} \quad (f = 50 \text{ Hz : given})$$

$$X_C = -j 3.18 \Omega$$

$$X_L = j 2 \pi f L = j (2 \pi \times 50 \times 10 \times 10^{-3}) = j 3.14 \Omega$$

Total Impedance :-

$$Z_T = \frac{1}{Y_T}$$

$$Y_T = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_L} + \frac{1}{X_C}$$

$$Z_T = \textcircled{500 \Omega} 99.73 + j 199.86 \Omega$$

(a) For STAR Connection

$$(a) \quad I_L = \frac{V_L}{Z_{\text{in}}} = \frac{400 \angle 0^\circ}{99.73 + j199.86}$$

(Line Current)

$$I_L = \underline{1.79 \angle -63.48^\circ \text{ A}}$$

For Star Connection phase and line currents are equal. $I_L = I_{\text{ph}}$.

Line Voltage:-

$$V_L = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ = \sqrt{3} (400 \angle 0^\circ) \angle 30^\circ$$
$$= \underline{692.82 \angle 30^\circ \text{ V}}$$

Power factor:- $\cos(\phi)$

$$= \cos(0^\circ - (-63.48^\circ))$$
$$= \underline{0.45}$$

(b) For Delta Connection:-

Line Voltage: $V_{ab} = \sqrt{3} V_p \angle 30^\circ$

$$= 692.82 \angle 30^\circ \text{ V}$$

$$\underline{V_{ab} = 692.82 \angle 30^\circ \text{ V}}$$

phase Current:-

$$I_p = \frac{V_p}{Z_T} = \frac{692.82 \angle 30^\circ}{99.73 + j 199.86}$$

$$I_p = \underline{3.1 \angle -33.48^\circ \text{ A}}$$

Line Current:-

$$I_L = \sqrt{3} I_p \angle 30^\circ$$

$$= \sqrt{3} (3.1 \angle -33.48^\circ) \angle 30^\circ$$

$$I_L = 5.37 \angle -63.48^\circ \text{ A}$$

$$\text{power factor} = \cos(\phi_L)$$

$$= \cos(0 - (-63.48^\circ))$$

$$= \underline{0.45}$$

Q4

$$S_1 = 10 \times 10^3 \text{ VA}$$

$$PF_1 = 0.75 \text{ lagging}$$

$$\theta_1 = 41.41^\circ$$

$$S_2 = 25 \times 10^3 \text{ VA}$$

$$PF_2 = 0.80 \text{ leading}$$

$$\theta_2 = -36.87^\circ$$

(a) Total power drawn by load:-

$$S_{\text{total}} = S_1 + S_2$$

$$= 10 \times 10^3 (\cos \theta_1 + j \sin \theta_1)$$

$$+ 25 \times 10^3 (\cos \theta_2 + j \sin \theta_2)$$

$$= 7499.9 + j 6614.4$$

$$+ 19999.97 - j 15000$$

$$= 27499.87 - j 8385.6$$

$$= 28749.9 \angle -16.96^\circ \text{ VA}$$

$$= 28.74 \angle -16.96^\circ \text{ KVA}$$

$$\text{Source PF:-} = \cos (-16.96^\circ)$$

$$= 0.956 \text{ leading}$$

(b) Total power drawn by circuit,

$$P_{\text{total}} = S_{\text{total}} \cos(\theta)$$

$$= 28.75 \text{ kVA} \cos(-16.96^\circ)$$

$$\underline{P_{\text{total}} = 27.5 \text{ kW}}$$

(c) Phase current of loads:-

$$I_{p1}^* = \frac{S_1}{3V_p}$$

$$= \frac{(7.49 + j 6.61) \text{ kVA}}{3 \times (400) \text{ V}}$$

$$I_{p2}^* = \frac{S_2}{3V_p}$$

$$= \frac{(19.99 - j 15) \text{ kVA}}{3 \times (400) \text{ V}}$$

$$I_{p1}^* = 8.33 \angle 41.41^\circ \text{ A}$$

$$I_{p2}^* = 20.83 \angle -36.87^\circ \text{ A}$$

$$\underline{I_{p1} = 8.33 \angle -41.41^\circ \text{ A}}$$

$$\underline{I_{p2} = 20.83 \angle +36.87^\circ \text{ A}}$$